


Elektronica tutorial

Gemiddelde & effectieve waarden


W. Van Wichelen

Gemiddelde & effectieve waarde

SINUSSPANNING

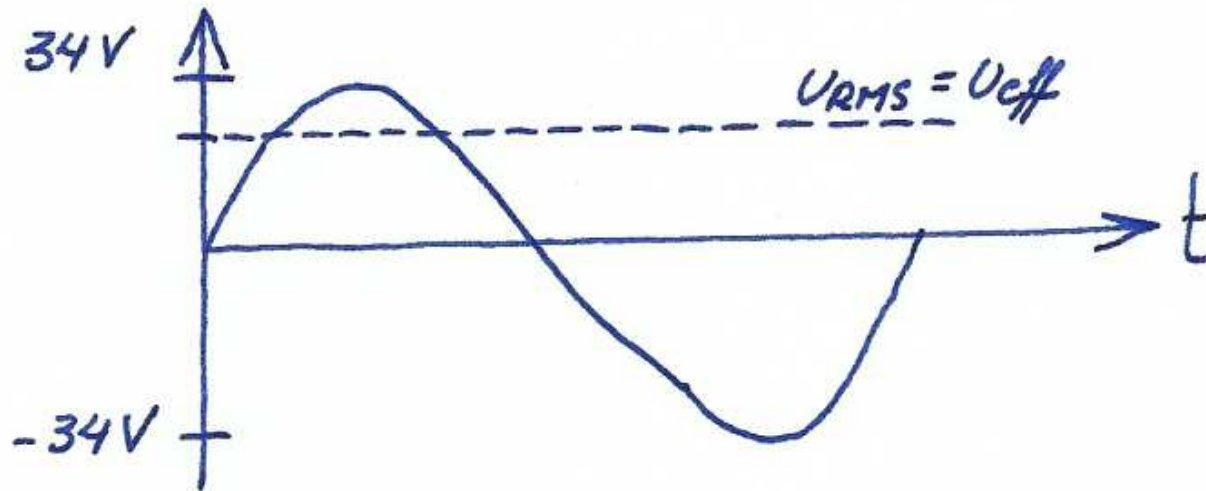


SINUSSPANNING

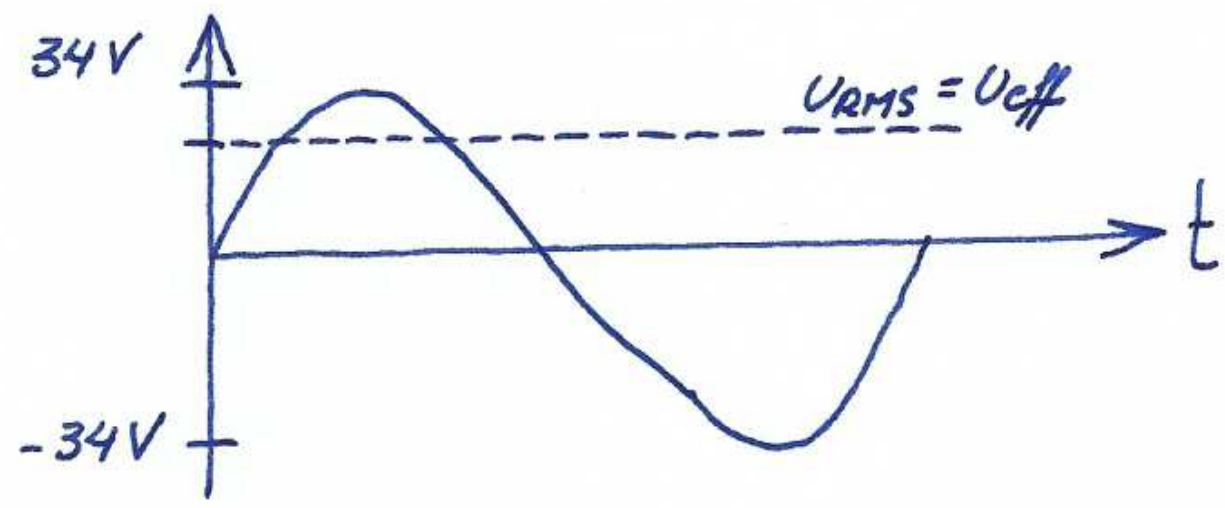


→ amplitude $U_p = 34V$

SINUSSPANNING

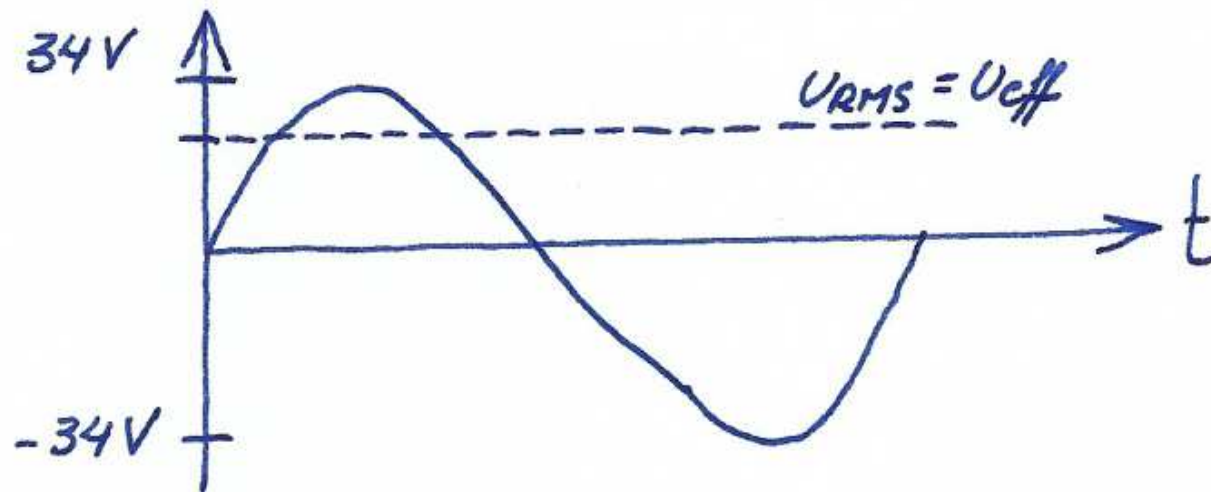

→ amplitude $U_p = 34V$

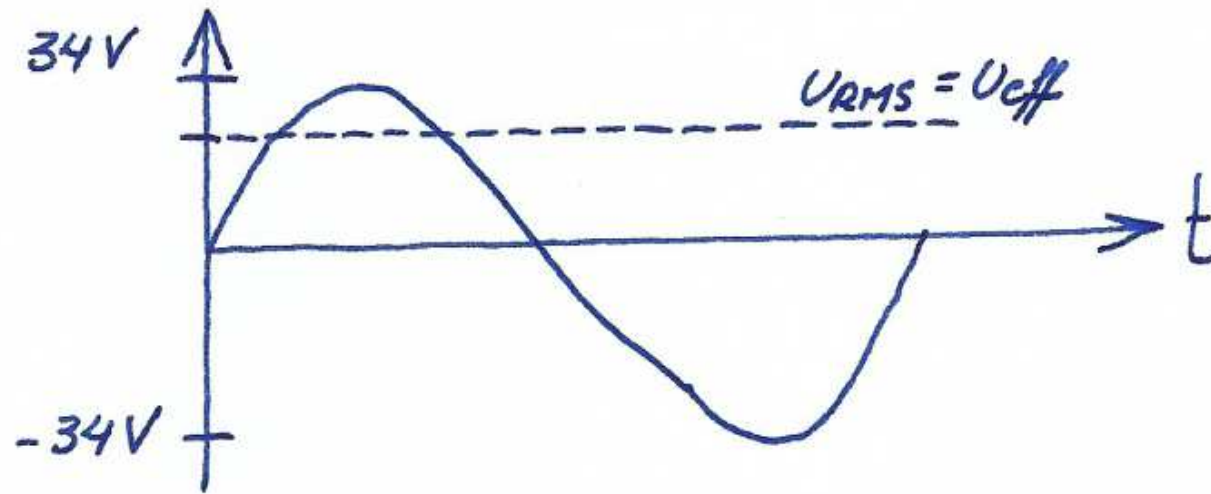
→ effectieve waarde $U_{eff} = U_{RMS} = \frac{U_p}{\sqrt{2}}$



→ amplitude $U_p = 34V$

→ effectieve waarde $U_{eff} = U_{RMS} = \frac{U_p}{\sqrt{2}}$
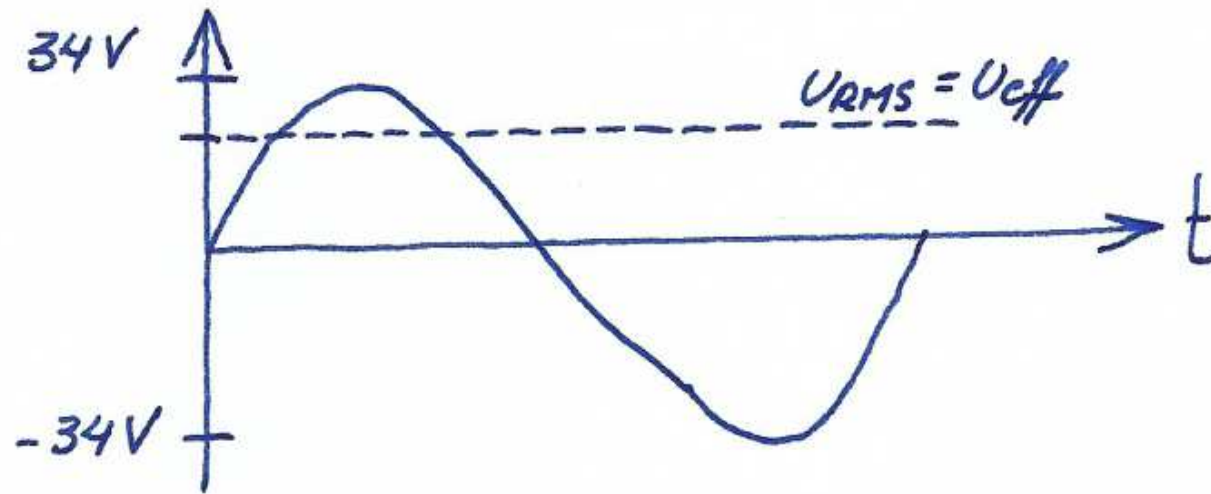
$$\rightarrow U_{eff} = \frac{34V}{\sqrt{2}} = 24V$$





→ amplitude $U_p = 34V$

→ effectieve waarde $U_{eff} = U_{RMS} = \frac{U_p}{\sqrt{2}}$


→ $U_{eff} = \frac{34V}{\sqrt{2}} = 24V$

→ gemiddelde waarde $U_{DC} = U_{AV} = 0V$

HALVE GOLF GELIJKGERICHTE SINUS

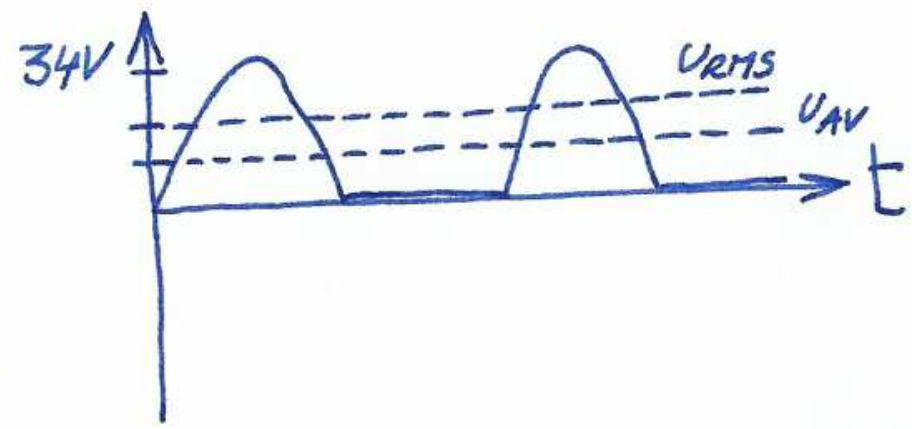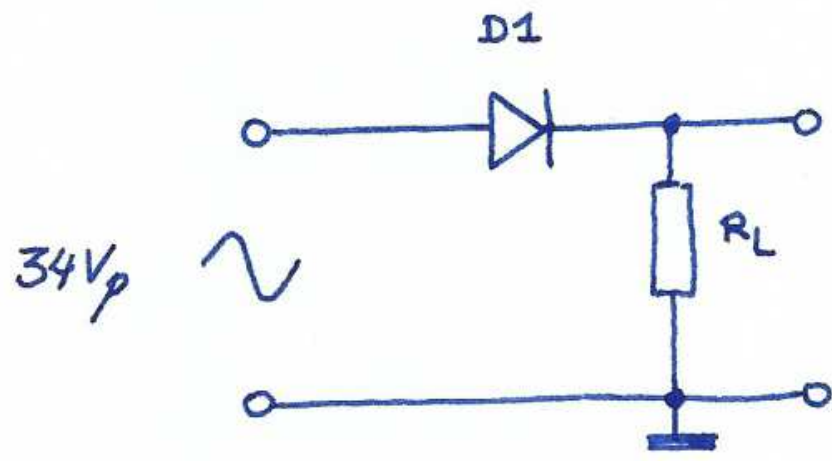


HALVE GOLF GELIJKGERICHTE SINUS

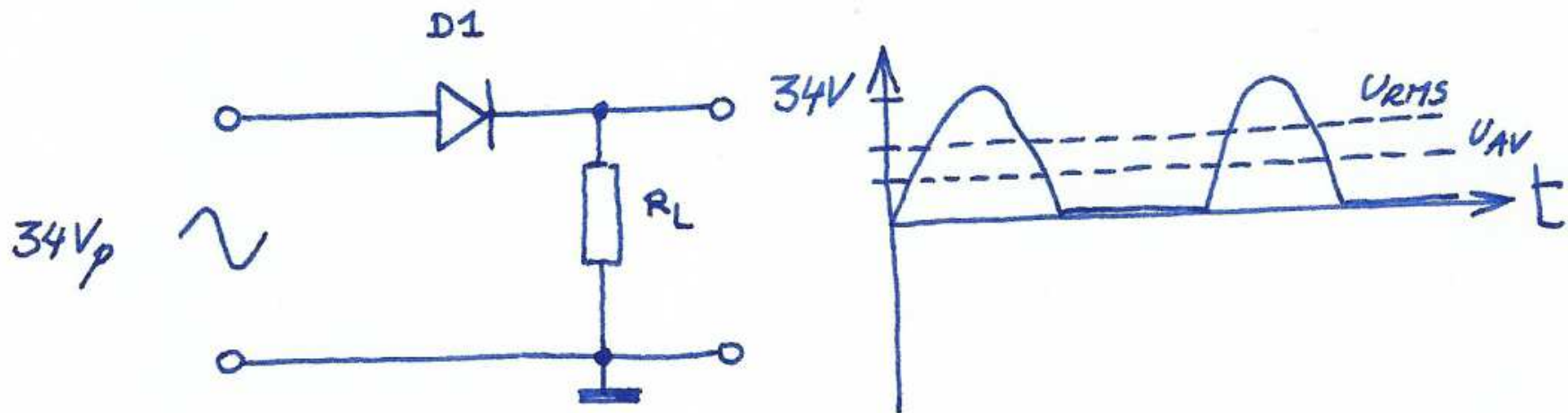


→ we verwaarlozen de doorlaatspanning V_F

HALVE GOLF GELIJKGERICHTE SINUS

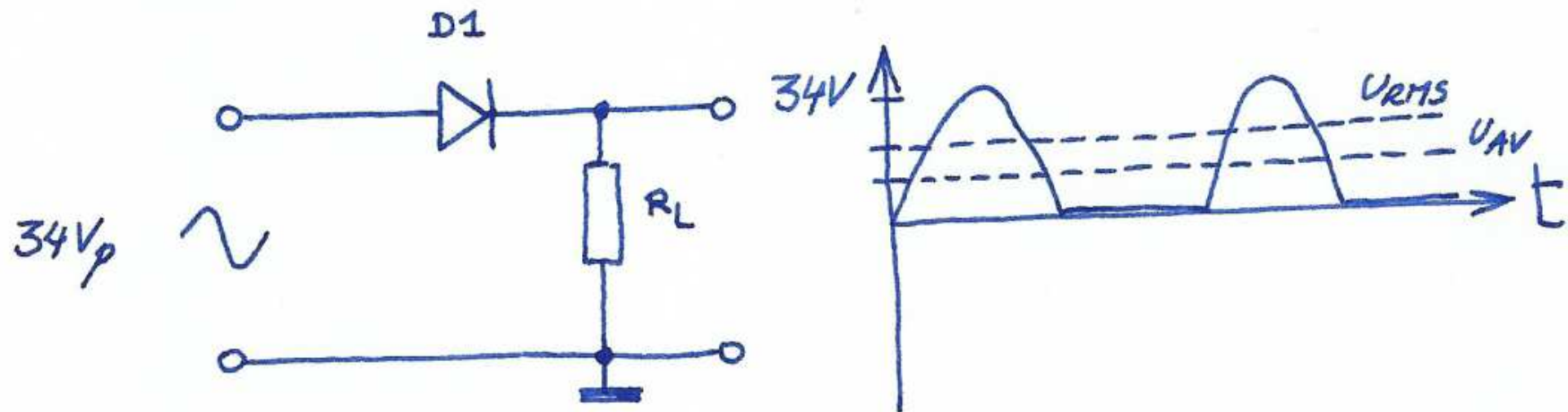

→ we verwaarlozen de doorlaatspanning V_F
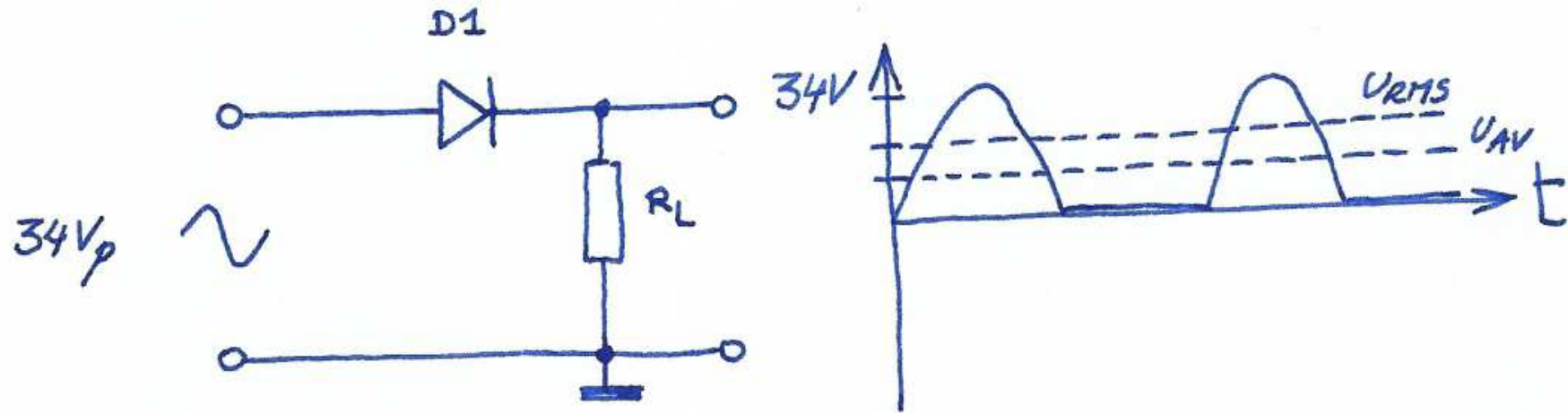
$$\rightarrow U_{eff} = \frac{U_p}{2} = \frac{34V}{2} = 17V$$





→ we verwaarlozen de doolaaftspanning V_F


$$\boxed{U_{DC} = \frac{U_p}{\pi}} = \frac{34V}{\pi} = 10,82V$$



→ $U_{eff} \gg U_{DC}$

→ wat zegt onze simulator LTspice?

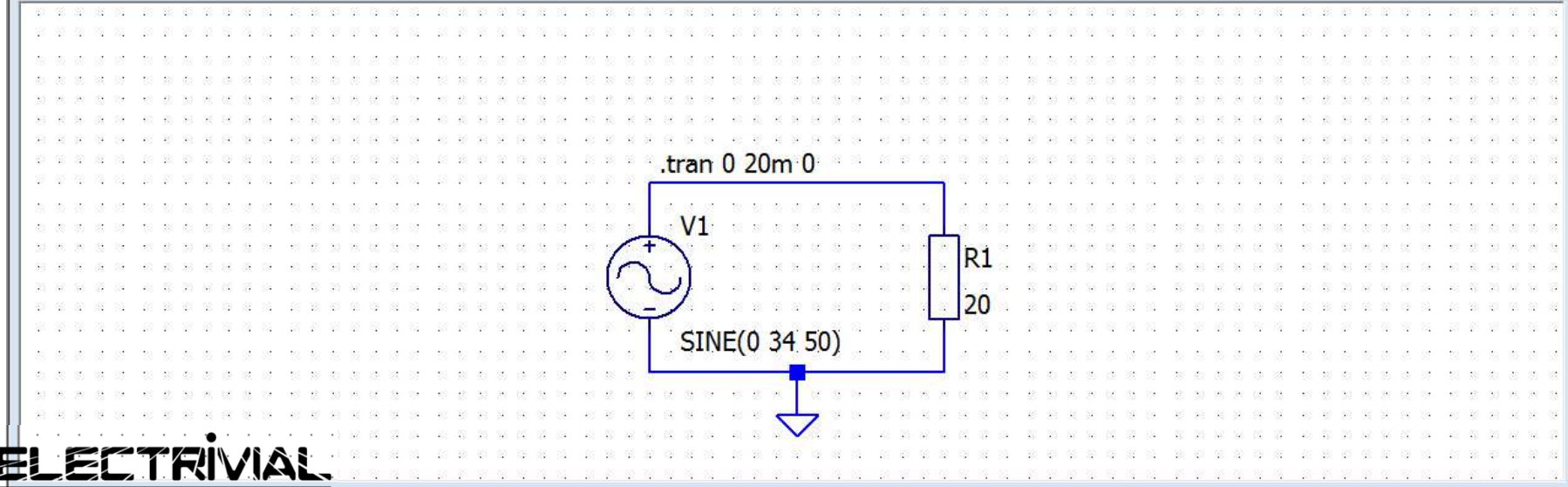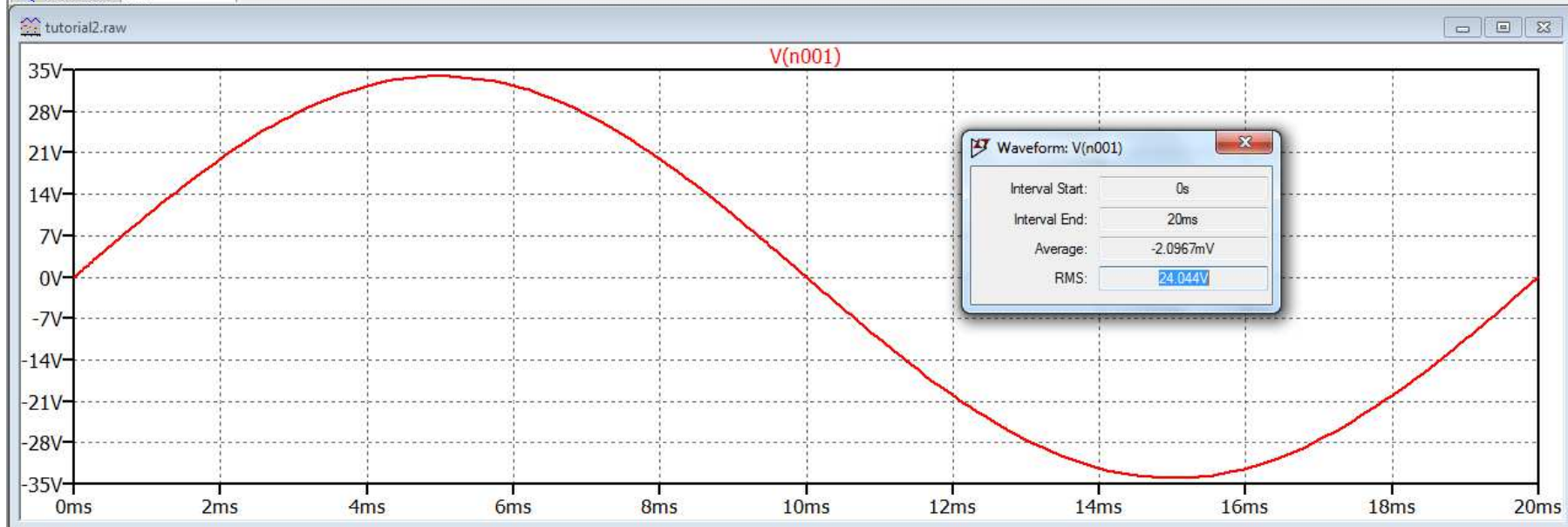


Effectieve waarde sinusspanning


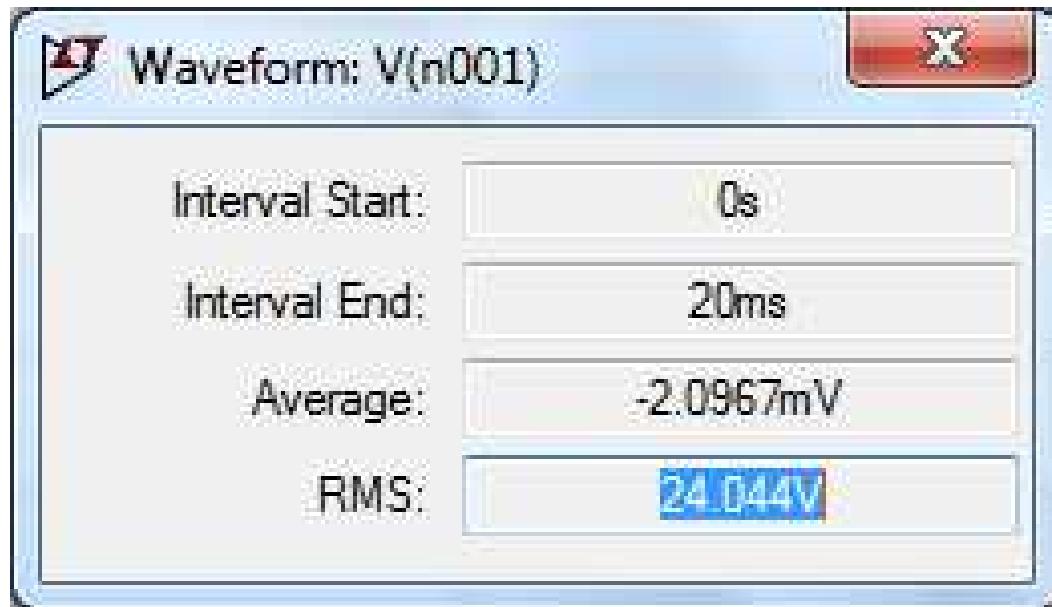


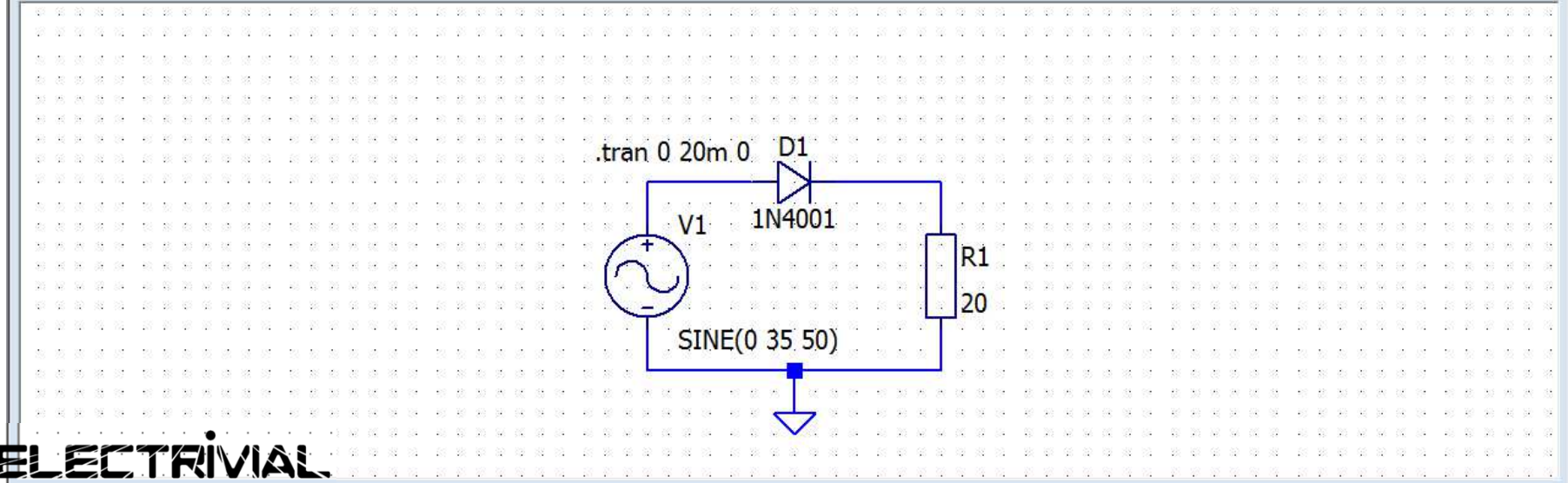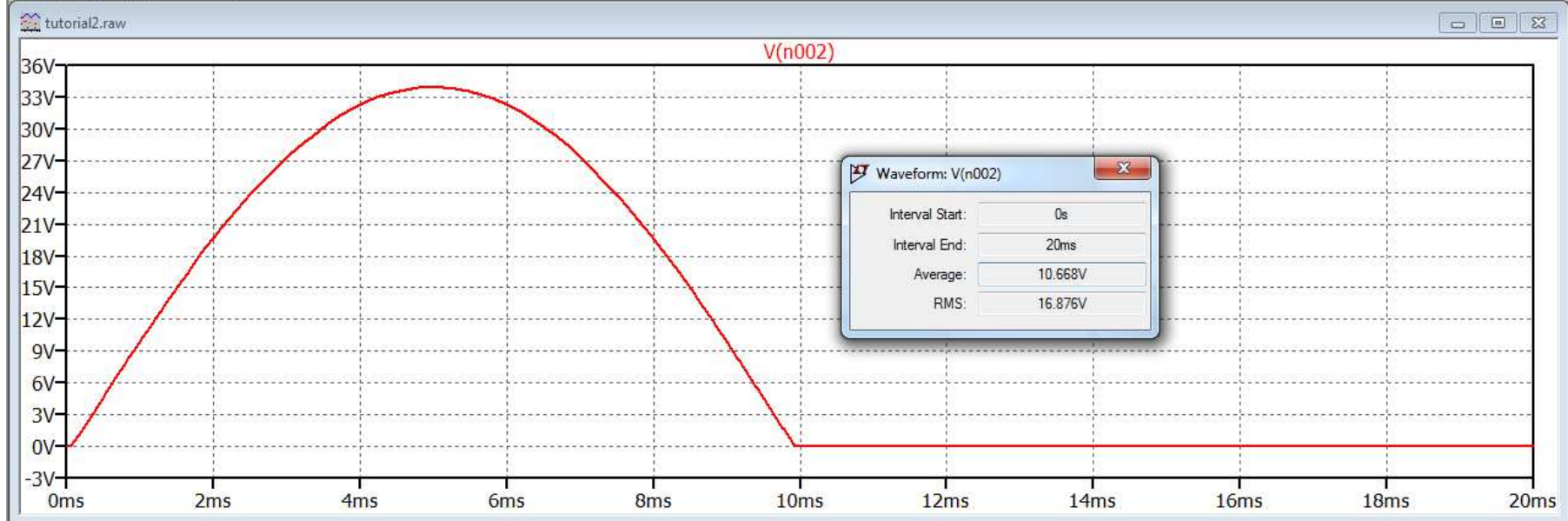


Halve golf gelijkgerichte sinusspanning

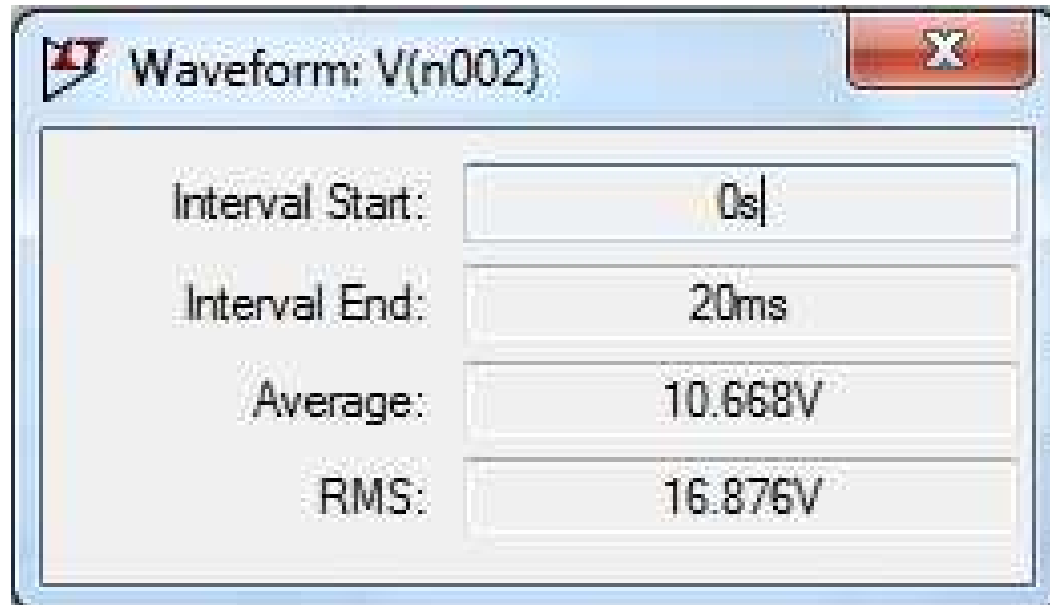


VOLLE GOLF GELIJKGERICHTE SINUS

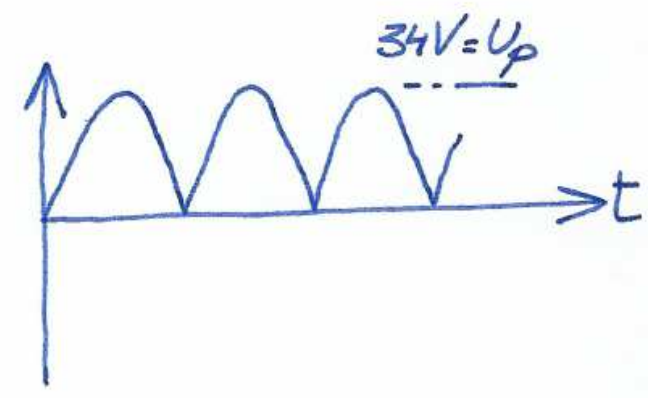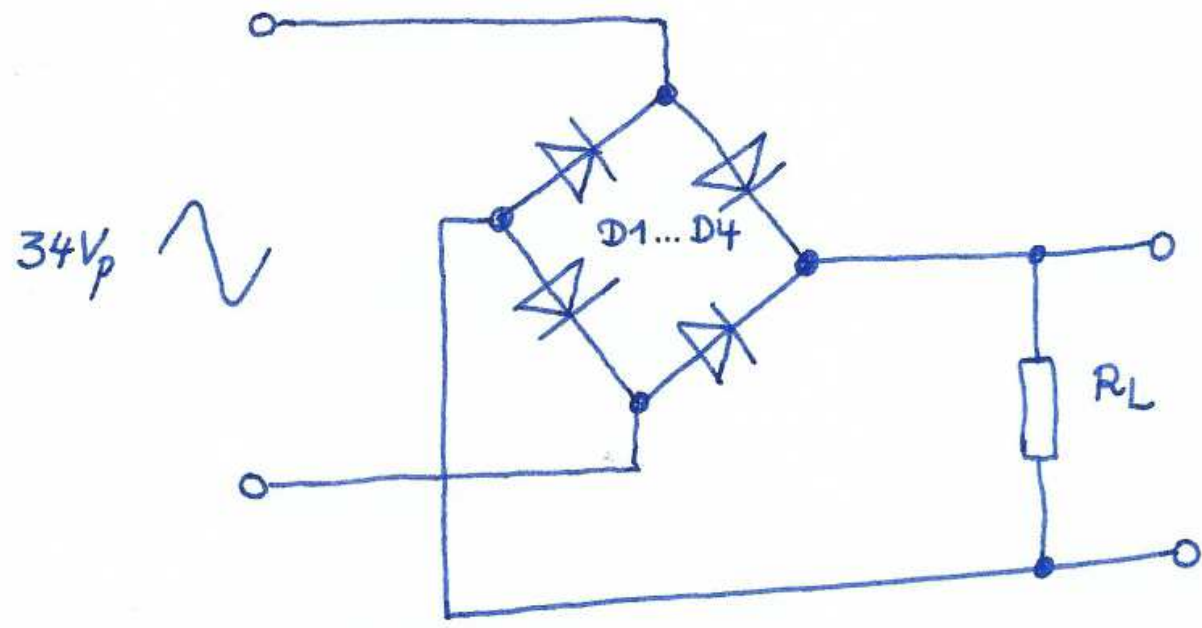

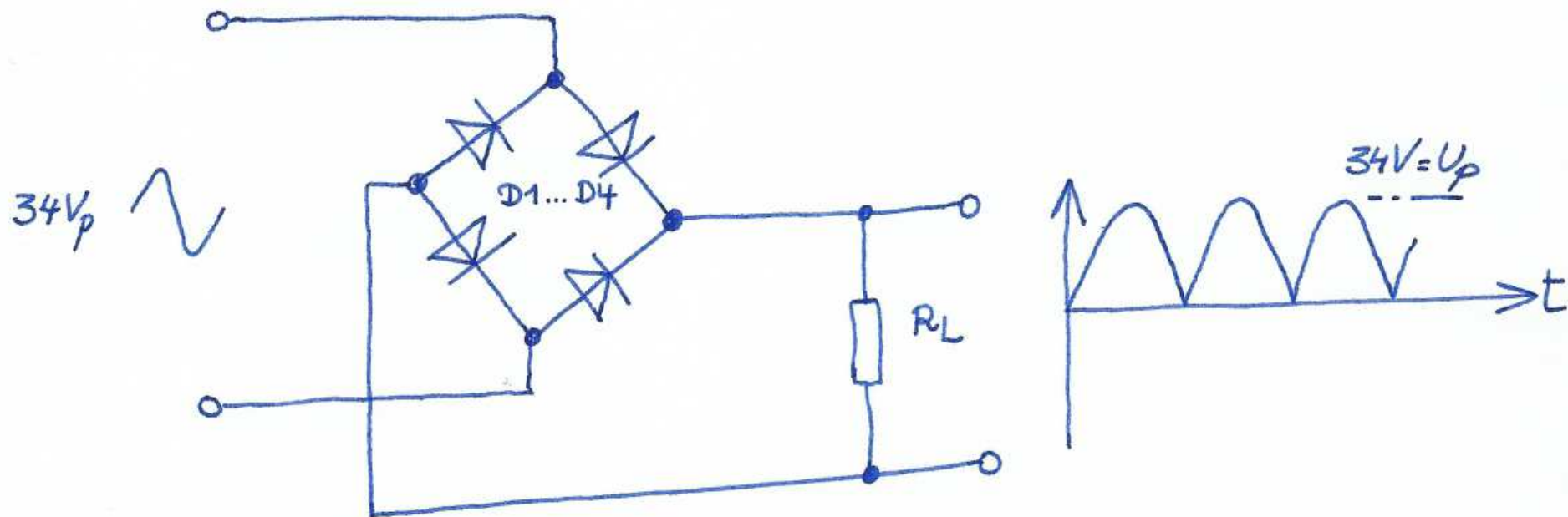


→ we verwaarlozen de doolactspanning V_f

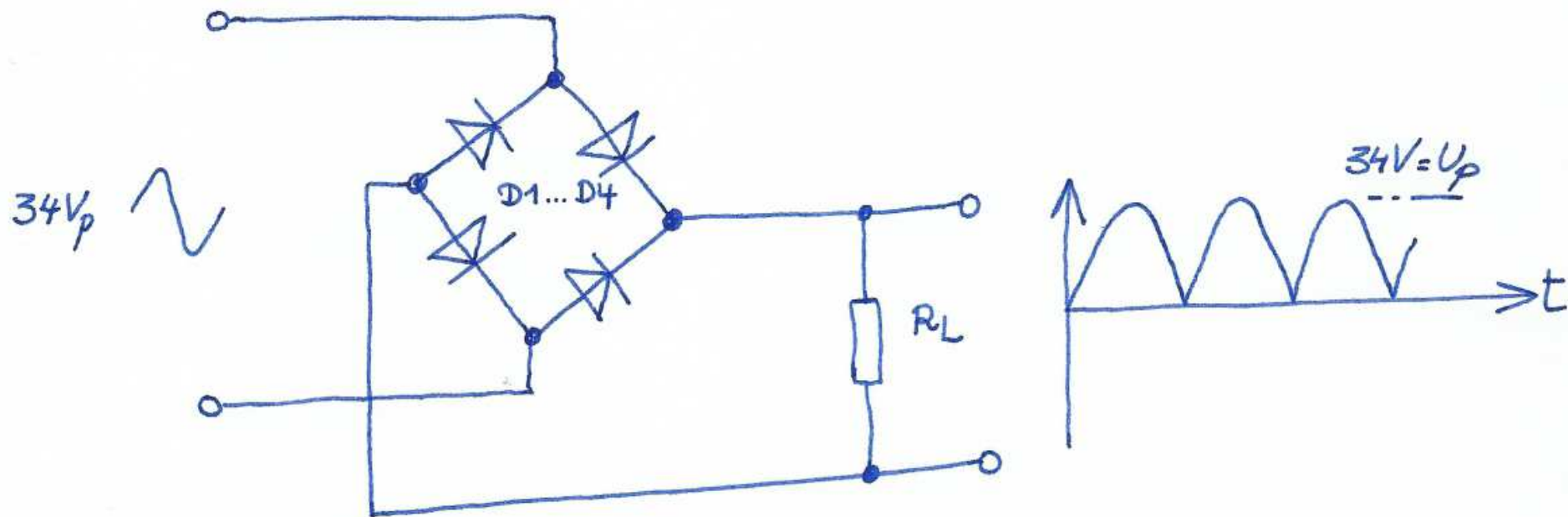

→ we verwaarlozen de doolactspanning V_f
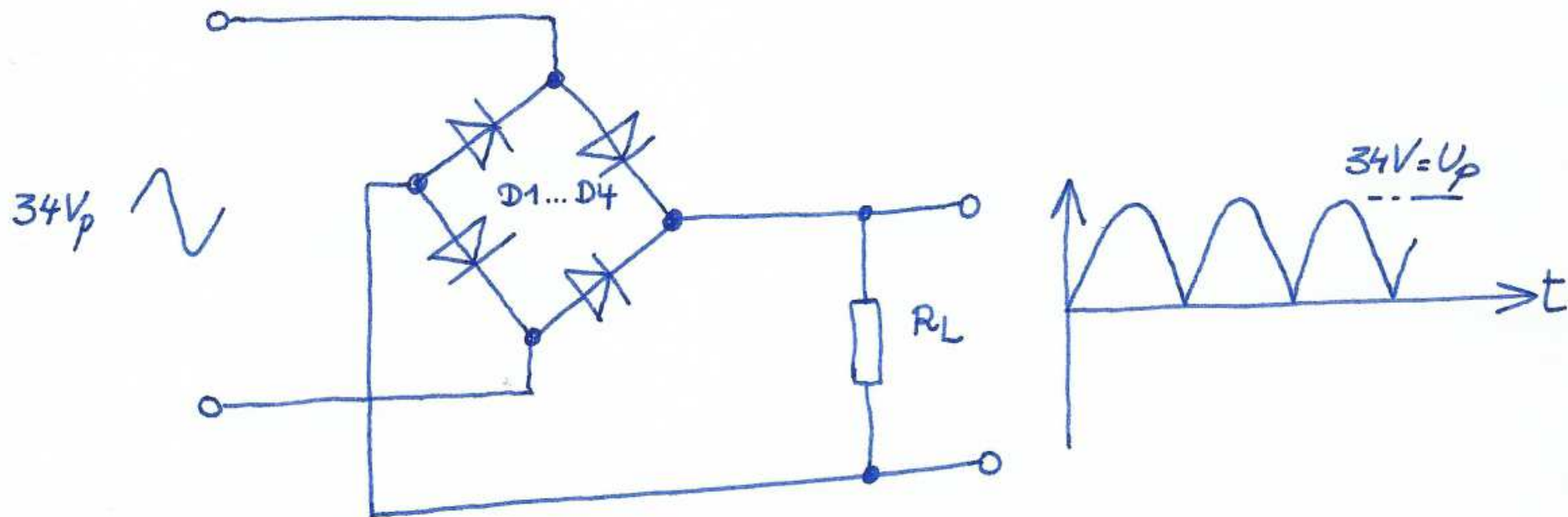
$$\rightarrow \boxed{U_{eff} = \frac{U_p}{\sqrt{2}}} = \frac{34V}{\sqrt{2}} = 24V$$



→ we verwaarlozen de doolactspanning V_f

$$\rightarrow \boxed{U_{eff} = \frac{U_p}{\sqrt{2}}} = \frac{34V}{\sqrt{2}} = 24V$$

$$\rightarrow \boxed{U_{DC} = \frac{2 \cdot U_p}{\pi}} = \frac{2 \cdot 34V}{\pi} = 21,64V$$



→ we verwaarlozen de doolactspanning V_f

$$\rightarrow \boxed{U_{eff} = \frac{U_p}{\sqrt{2}}} = \frac{34V}{\sqrt{2}} = 24V$$


$$\rightarrow \boxed{U_{DC} = \frac{2 \cdot U_p}{\pi}} = \frac{2 \cdot 34V}{\pi} = 21,64V$$

$$\rightarrow U_{eff} > U_{DC}$$

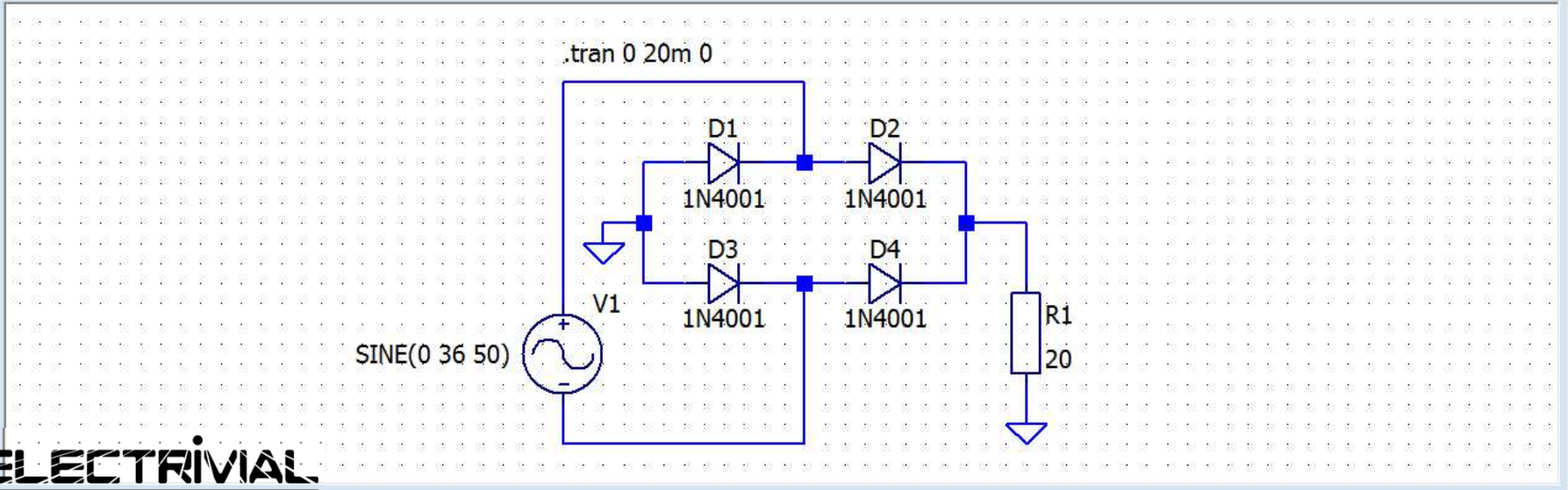
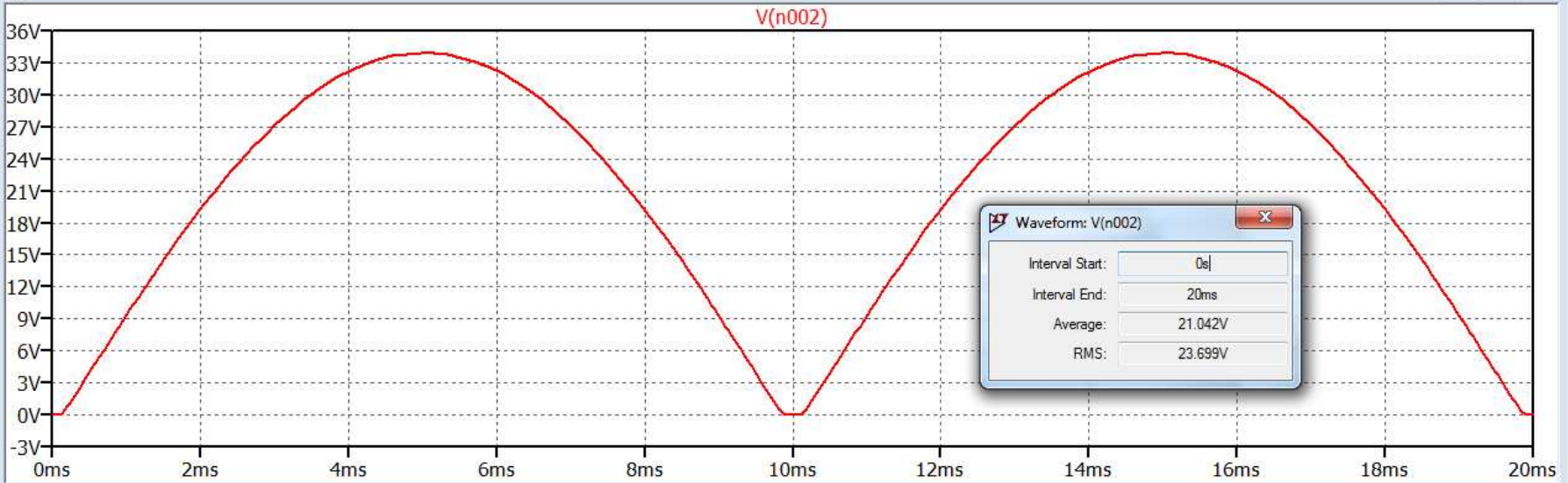
LET OP! Altijd effectieve waarden voor berekeningen van VERMOGEN




Volle golf gelijkgerichte sinusspanning


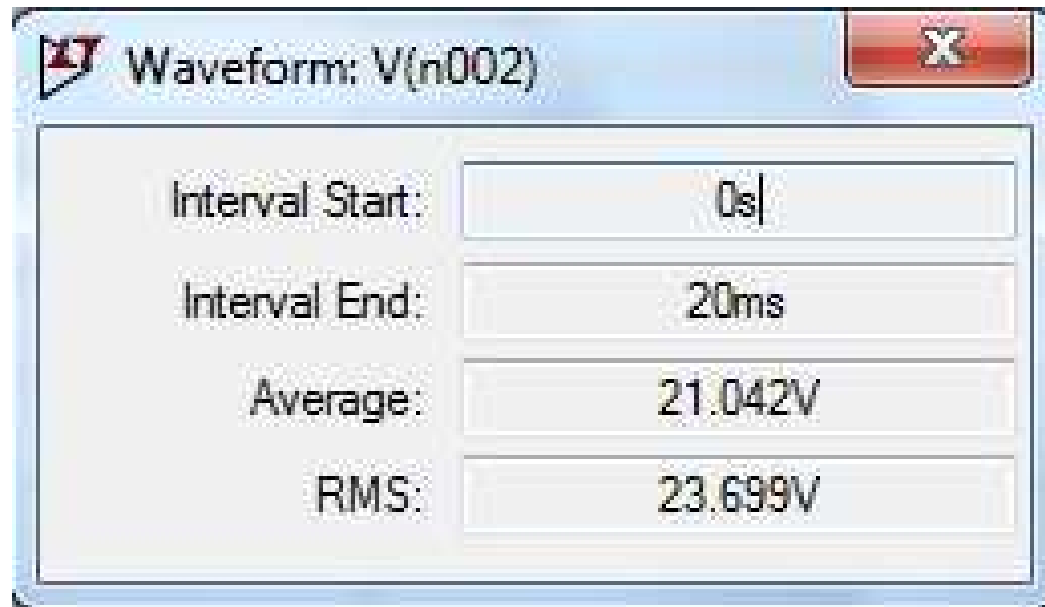


Waveform: V(n002)	
Interval Start:	0s
Interval End:	20ms
Average:	21.042V
RMS:	23.699V

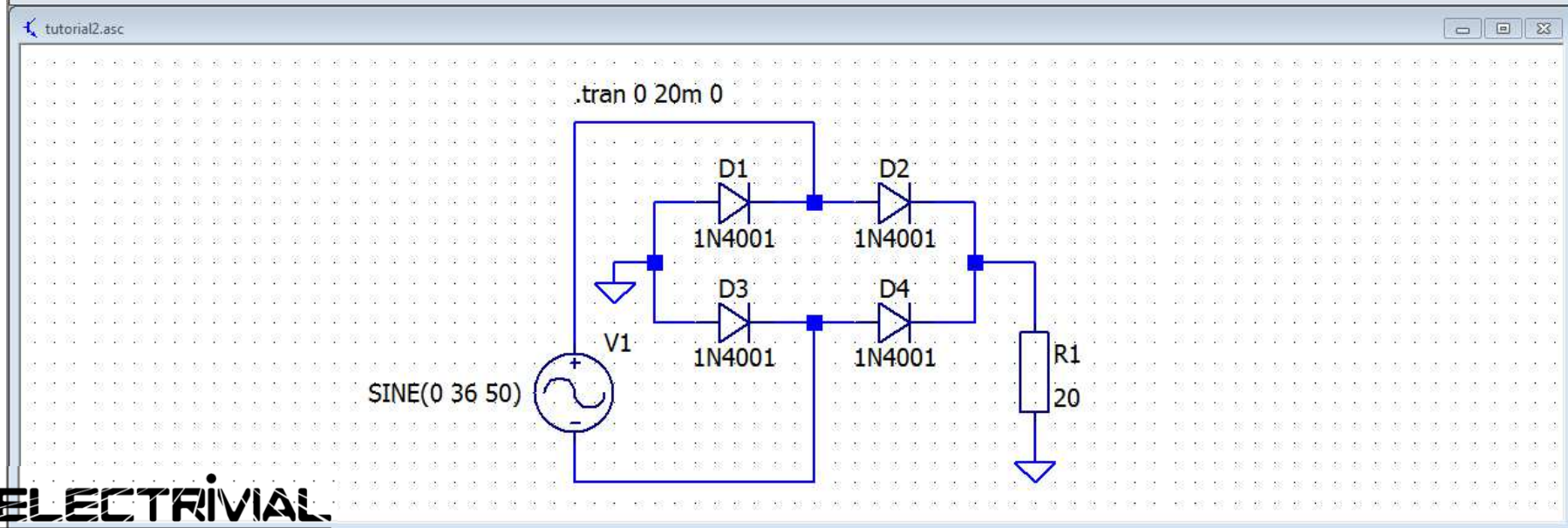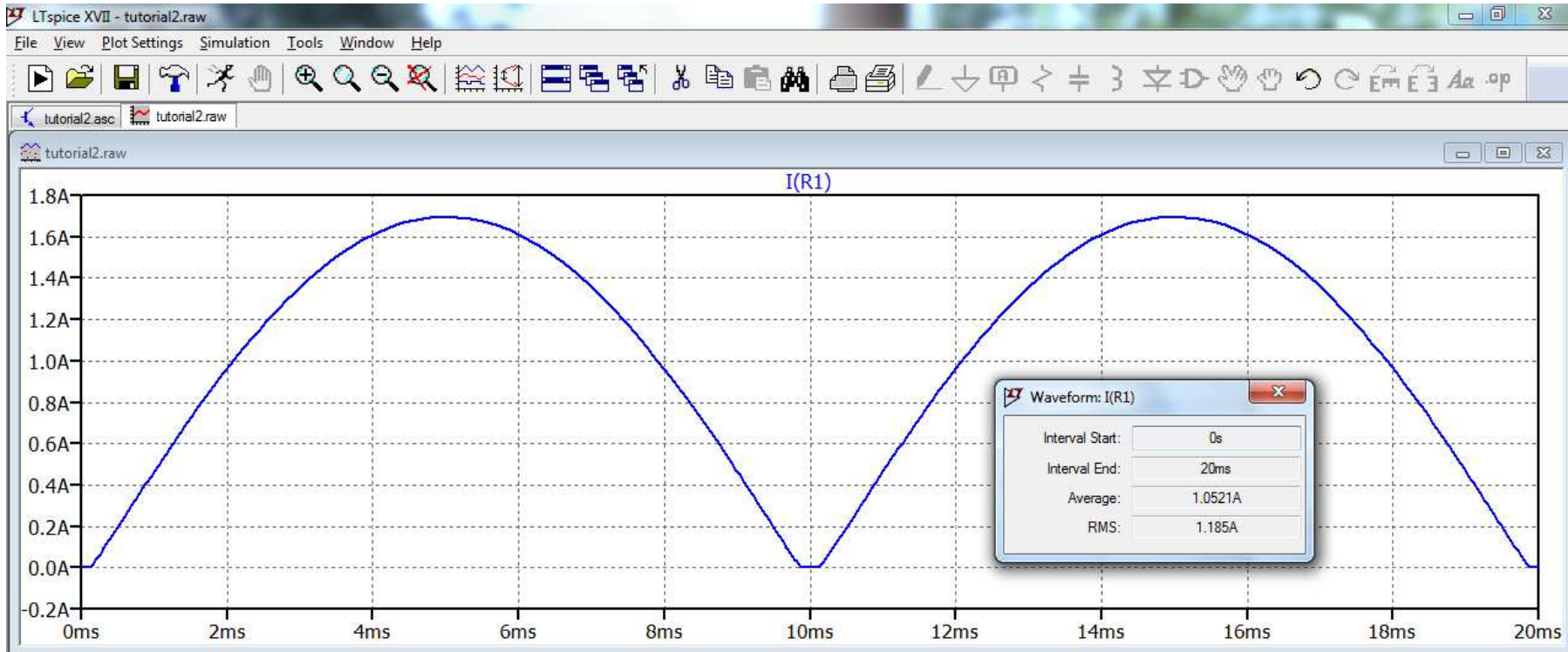


Volle golf gelijkgerichte sinusstroom

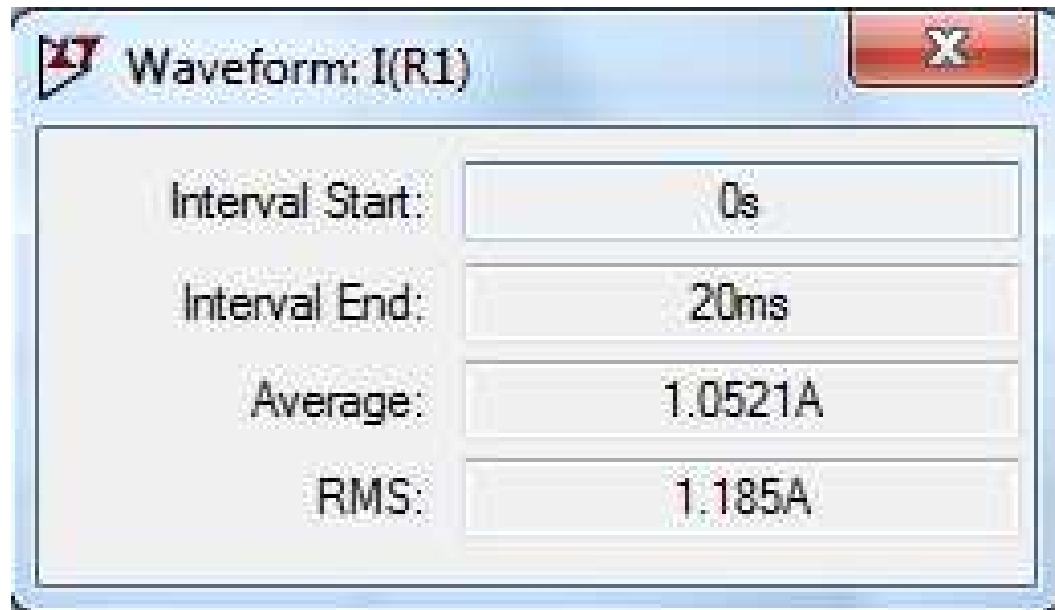

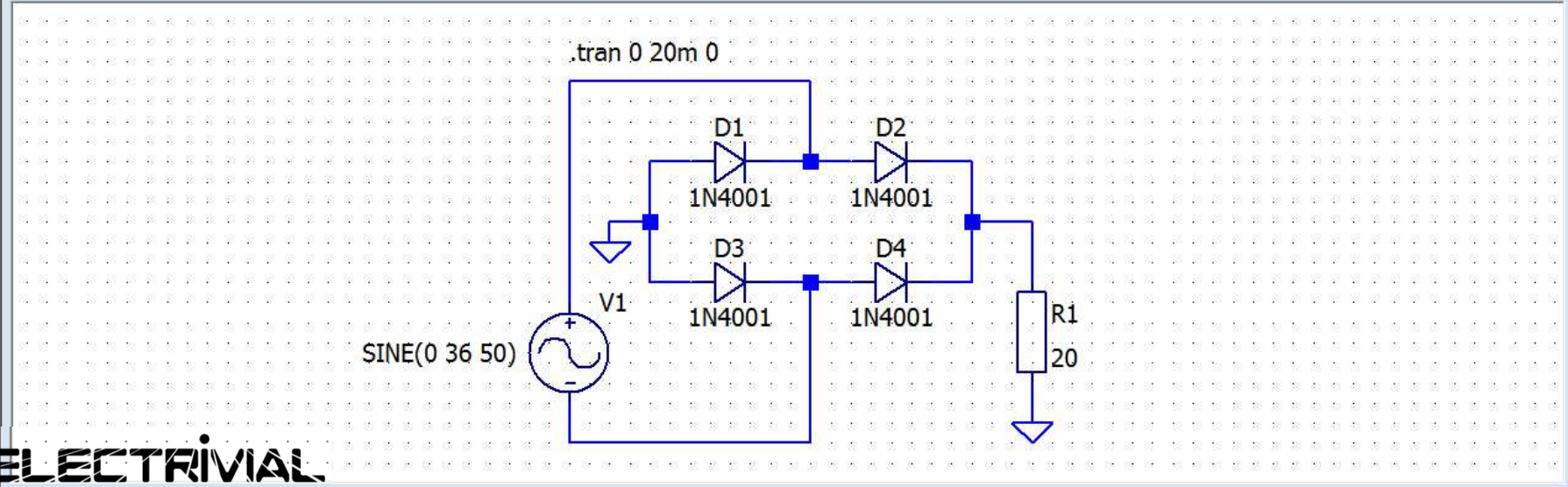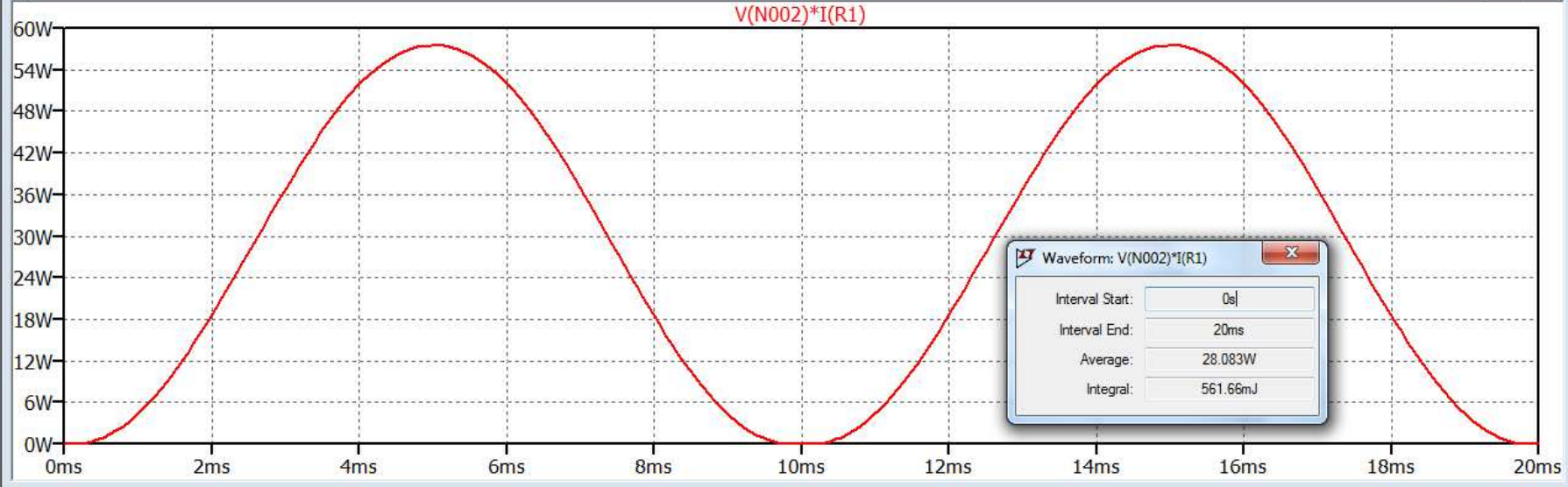

Vermogendissipatie in de belasting

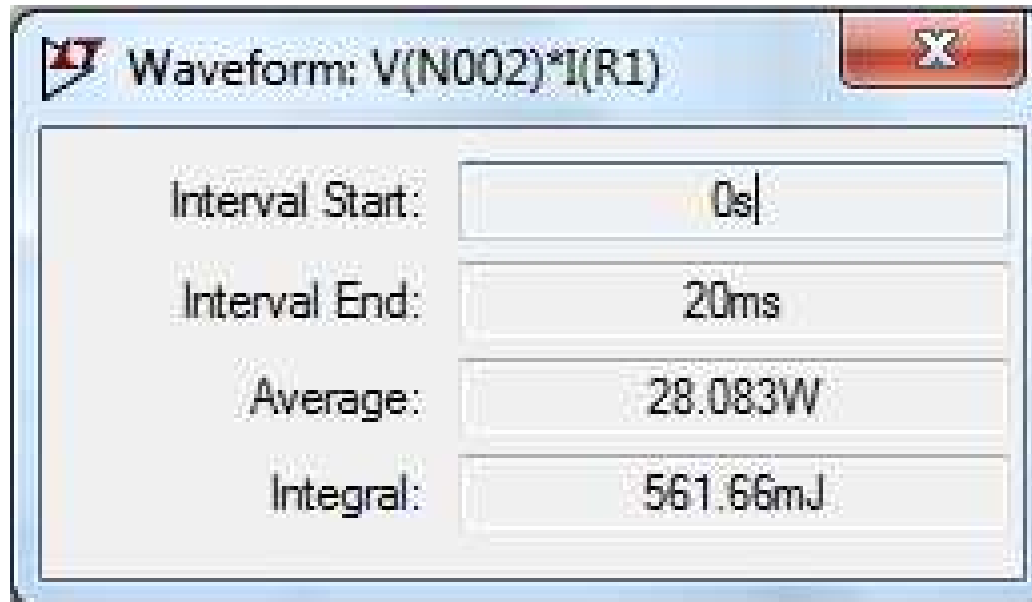

Einde tutorial