

Elektriciteit tutorial

RC-hoogdoorlaatfilter

(complexe uitwerking)


W. Van Wichelen

Wat gaan we in deze les leren?

- Opstellen van de **transfertoefunctie** van een gegeven **RC-filter**
- Bepalen van de **fasehoek**
- Bepalen van de **kantelfrequentie**
- We maken gebruik van de **complexe rekenkunde**
- Simulatie met **LTspice**


RC-HOOGDOORLAATFILTER

Schema

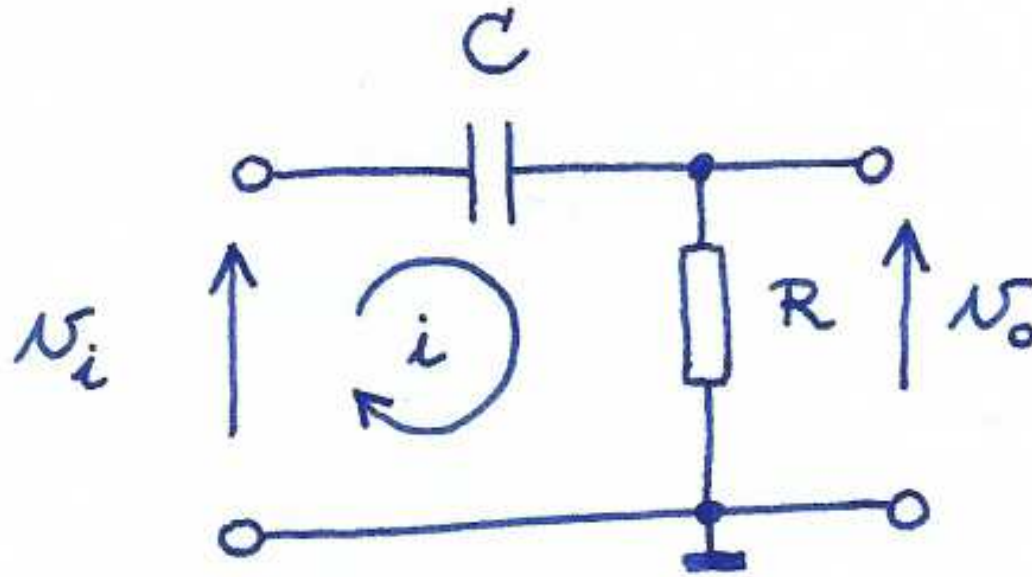


RC-HOOGDOORLAATFILTER

Principe

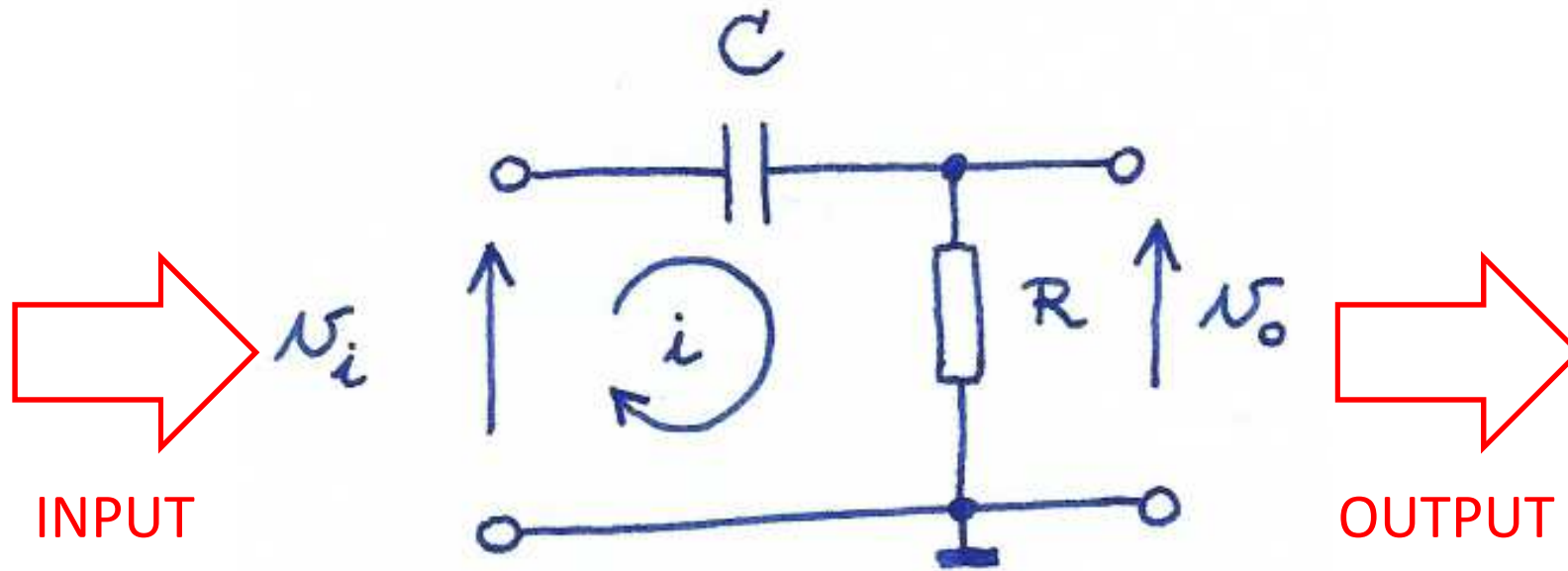


RC-HOOGDOORLAATFILTER

Stroom

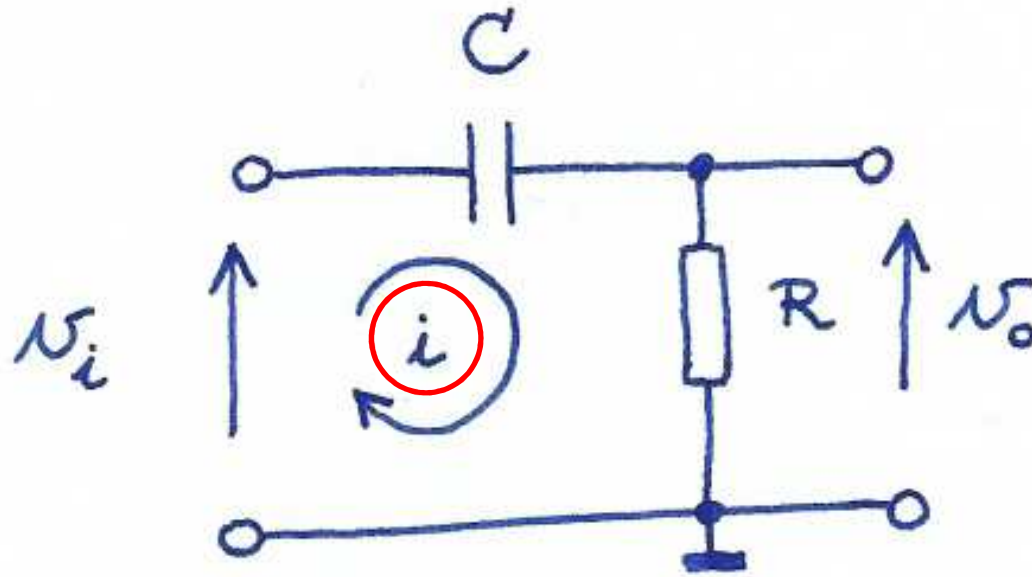

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Stroom

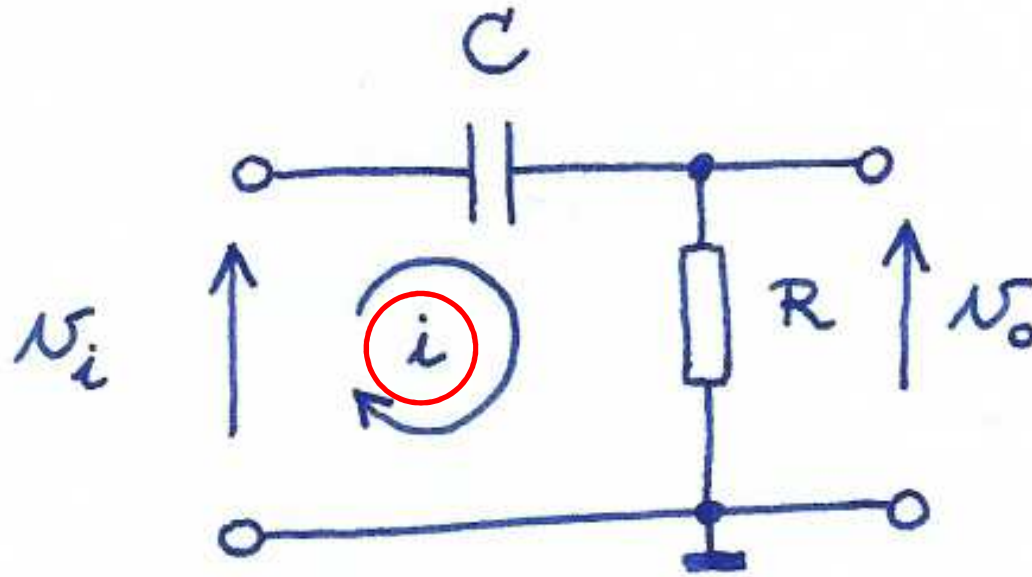


$$i = \frac{V_i}{R + \frac{1}{j\omega C}} \quad (1)$$

Complexe notatie voor X_c

RC-HOOGDOORLAATFILTER


Uitgangsspanning

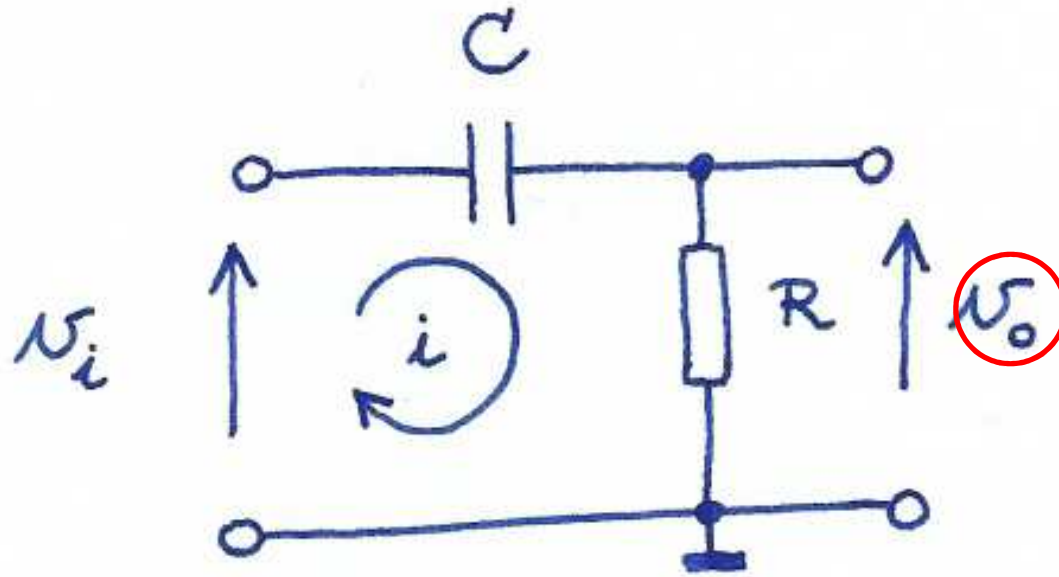

$$V_o = i \cdot R \quad (2)$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Uitgangsspanning

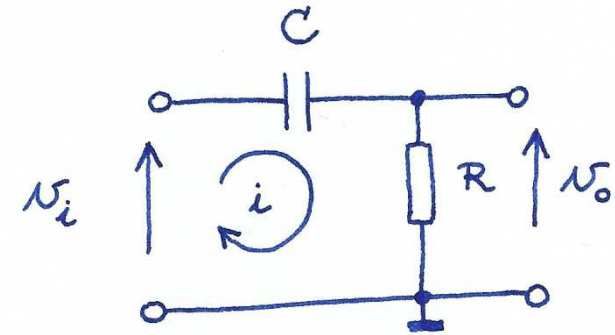

$$i = \frac{v_i}{R + \frac{1}{j\omega C}} \quad (1)$$

$$v_o = i \cdot R \quad (2)$$


(1) in (2) :

substitutie

$$v_o = \frac{v_i}{R + \frac{1}{j\omega C}} \cdot R$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Spanningsversterking (A_v)

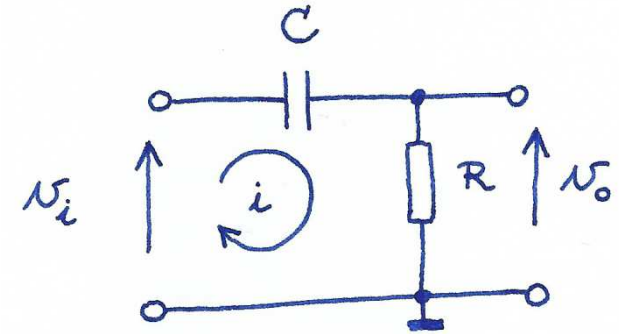

$$V_o = \frac{V_i}{R + \frac{1}{j\omega C}} \cdot R$$


$$\Leftrightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

Deel linkerlid en rechterlid door v_i

'j' in de noemer!

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Spanningsversterking (A_v)

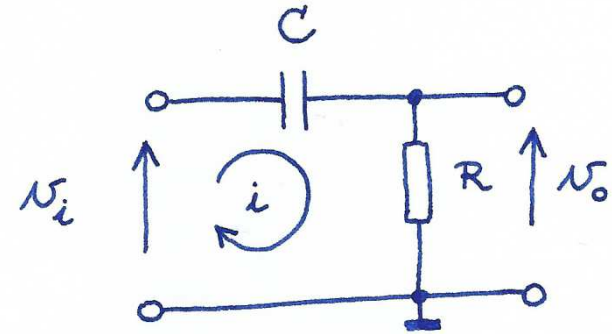


$$\Leftrightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C} \cdot j} \quad 'j^2' = -1$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{R}{R - \frac{1}{\omega C} j}$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Spanningsversterking (A_v)

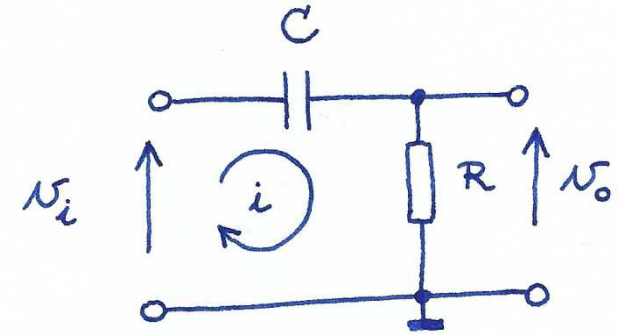


$$\Leftrightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{R/R}{R/R - \frac{1}{\omega C} j/R}$$

Teller en noemer delen door 'R'

$$\Leftrightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1 - \frac{1}{\omega RC} j}$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Spanningsversterking (A_v)

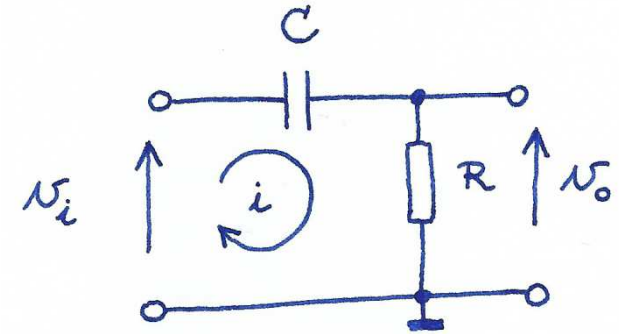


$$\Leftrightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{\underbrace{1}_a - \underbrace{\frac{1}{\omega RC} j}_b}$$

Teller en noemer
x complex toegevoegde

$$\Leftrightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{1 + \frac{1}{\omega RC} j}{\underbrace{1^2}_a + \underbrace{\left(\frac{1}{\omega RC}\right)^2}_b}$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Spanningsversterking (A_v)

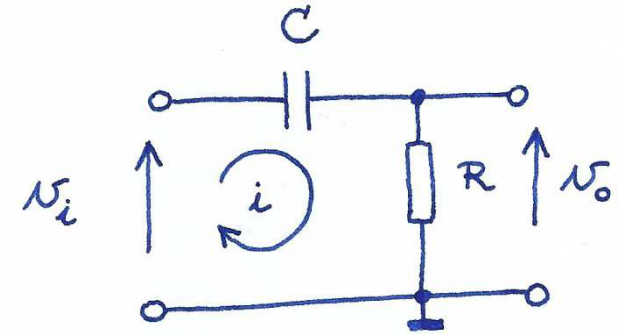


$$\Leftrightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{1 + \frac{1}{\omega RC} j}{1^2 + \left(\frac{1}{\omega RC}\right)^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{1 + \frac{1}{\omega RC} j}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Spanningsversterking (A_v)

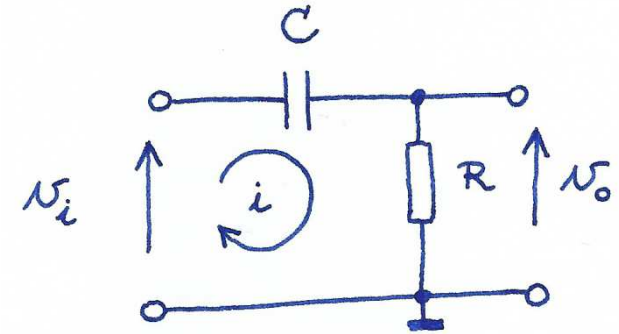

$$\Leftrightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{1 + \frac{1}{\omega RC} j}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}$$


$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}} + \frac{\frac{1}{\omega RC} j}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}$$

Reële deel

Imaginaire deel

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Modulus (grootte) A_v

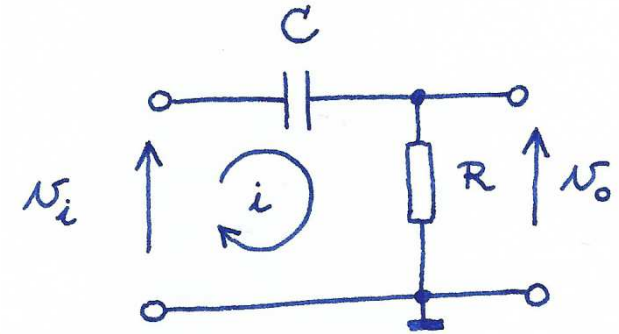


$$\frac{N_o}{N_i} = \frac{1}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}} + \frac{\frac{1}{\omega RC} j}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}$$

$$\left| \frac{N_o}{N_i} \right| = \sqrt{Re^2 + Im^2}$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Modulus (grootte) A_v

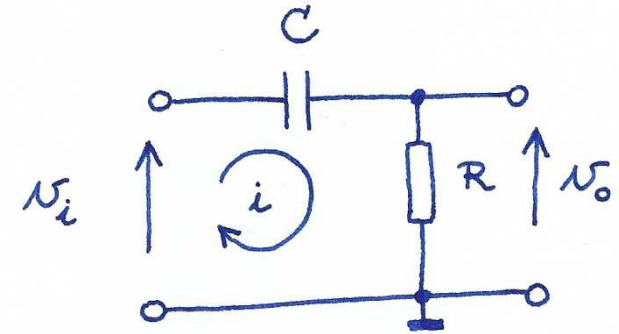


$$\left| \frac{N_o}{N_i} \right| = \sqrt{Re^2 + Im^2}$$

$$\rightarrow \left| \frac{N_o}{N_i} \right| = \sqrt{\left(\frac{1}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}} \right)^2 + \left(\frac{\frac{1}{\omega RC}}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}} \right)^2}$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Modulus (grootte) A_v

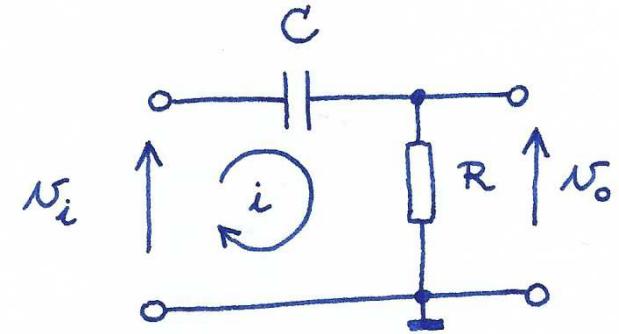


$$\rightarrow \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \sqrt{\left(\frac{1}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}} \right)^2 + \left(\frac{\frac{1}{\omega RC}}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}} \right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}\right)^2} + \frac{\left(\frac{1}{\omega RC}\right)^2}{\left(1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}\right)^2}}$$

Op dezelfde noemer brengen

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Modulus (grootte) A_v

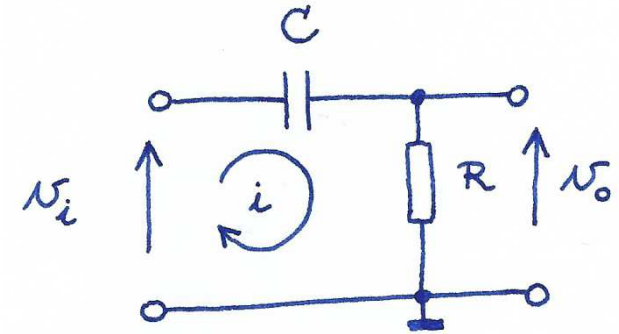


$$= \sqrt{\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}\right)^2} + \frac{\left(\frac{1}{\omega RC}\right)^2}{\left(1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}\right)^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}{\left(1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}\right)^2}}$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Modulus (grootte) A_v

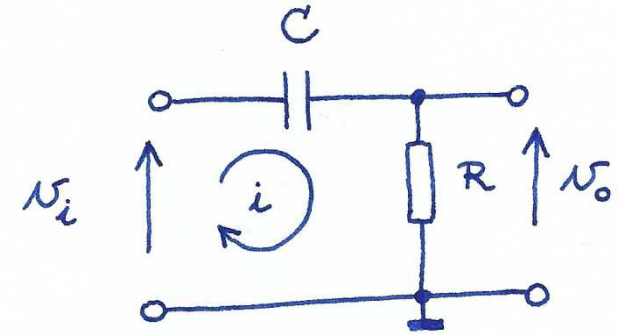

$$= \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}{\left(1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}\right)^2}}$$

A


A²

van de vorm:
 $A / A^2 = 1 / A$

$$= \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}}$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Modulus (grootte) A_v

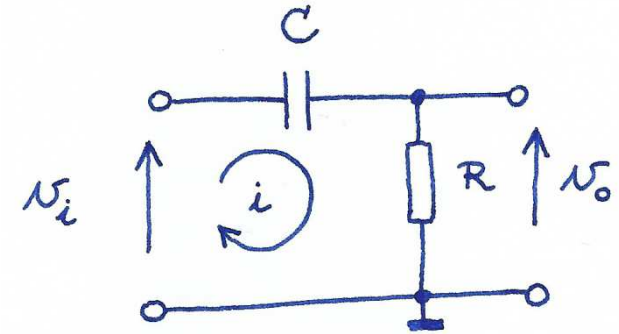


$$= \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}}$$

VKW van de teller /
VKW van de noemer

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}}$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Modulus (grootte) A_v

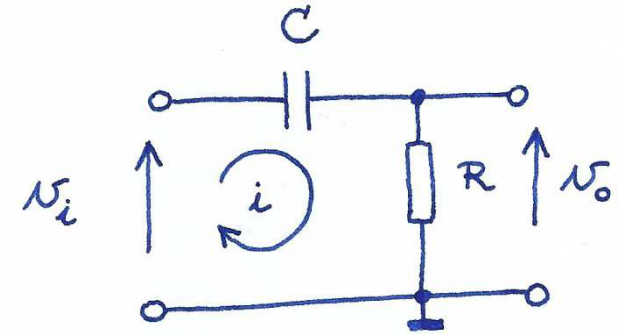


$$= \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}}$$

Finale uitdrukking voor de grootte van de spanningsversterking A_v

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Fasehoek φ

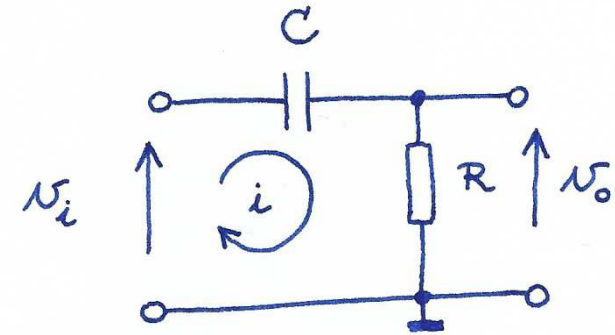


$$\frac{N_o}{N_i} = \frac{1}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}} + \frac{\frac{1}{\omega RC} j}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}$$

$$\varphi = \text{Bgtg} \left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}} \right)$$

$$\rightarrow \varphi = \text{Bgtg} \left(\frac{\frac{\frac{1}{\omega RC}}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}}{\frac{1}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}} \right)$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Fasehoek φ

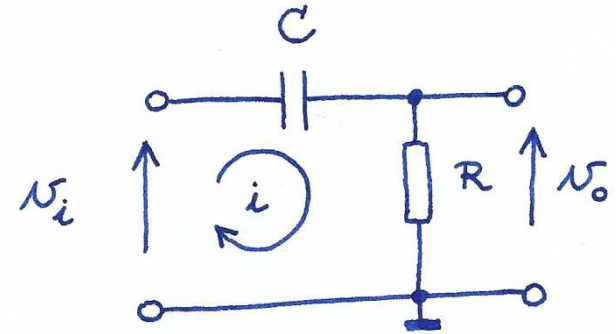


$$\rightarrow \varphi = \text{Bgtg} \left(\frac{\frac{1}{\omega RC}}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}} \right)$$

$$\Leftrightarrow \varphi = \text{Bgtg} \frac{1}{\omega RC}$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Fasehoek φ

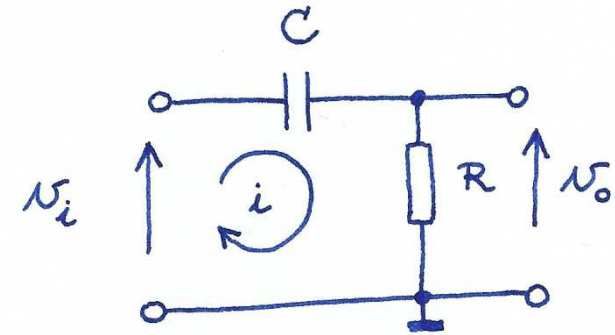


$$\rightarrow \varphi = \text{Bgtg} \left(\frac{\frac{1}{\omega RC}}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}} \right)$$

$$\Leftrightarrow \varphi = \text{Bgtg} \frac{1}{\omega RC}$$

Finale uitdrukking
voor de fasehoek
tussen v_{in} en v_{out}

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Kantelfrequentie f_k

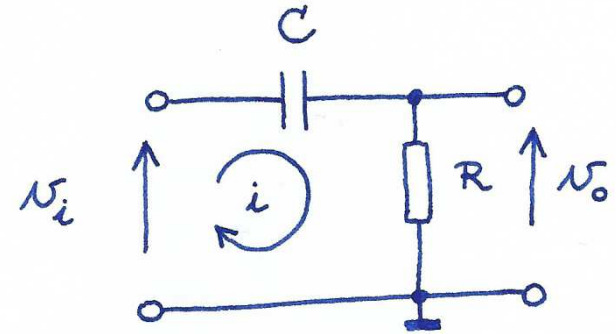


$$f_k = ? \rightarrow \text{Stel } \left| \frac{U_o}{U_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Bepaal de frequentie waarbij 70% van deingangsspanning (V_{in}) aan de uitgang (V_{out}) verschijnt.

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Kantelfrequentie f_k

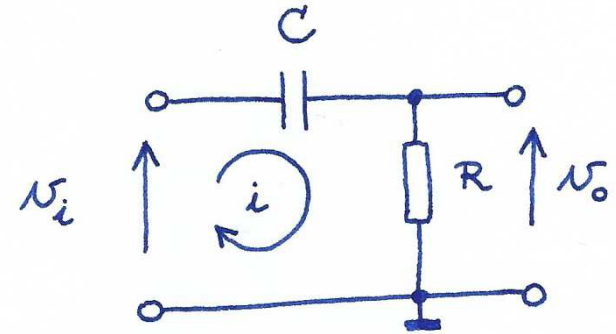


$$f_k = ? \rightarrow \text{Stel } \left| \frac{v_o}{v_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\rightarrow \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Kantelfrequentie f_k

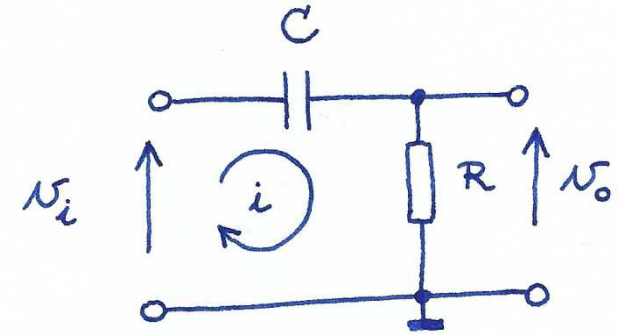


$$\rightarrow \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Leftrightarrow \left[\sqrt{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}} \right]^2 = \left[\sqrt{2} \right]^2$$

$$\Leftrightarrow 1 + \frac{1}{(\omega RC)^2} = 2$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Kantelfrequentie f_k

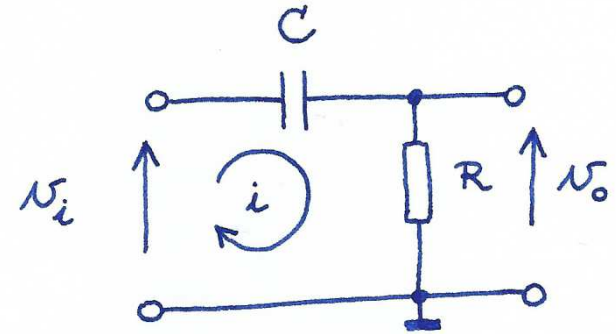


$$\Leftrightarrow 1 + \frac{1}{(\omega RC)^2} = 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{(\omega RC)^2} = 2 - 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\omega^2 (RC)^2} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \omega^2 = \frac{1}{(RC)^2} \quad \Leftrightarrow \quad \omega_k = \sqrt{\frac{1}{(RC)^2}}$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Kantelfrequentie f_k

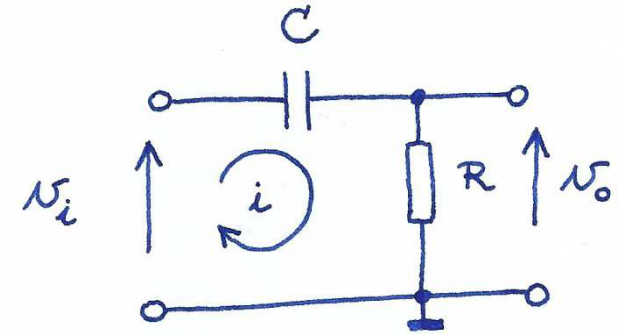

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\omega^2 (RC)^2} = 1 \quad \Leftrightarrow \omega^2 = \frac{1}{(RC)^2} \quad \Leftrightarrow \omega_k = \sqrt{\frac{1}{(RC)^2}}$$


$$\Leftrightarrow \omega_k = \frac{1}{RC} \quad \Leftrightarrow 2\pi f_k = \frac{1}{RC} \quad \Leftrightarrow f_k = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

Finale uitdrukking
voor de kantelfrequentie f_k

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Tijdconstante τ

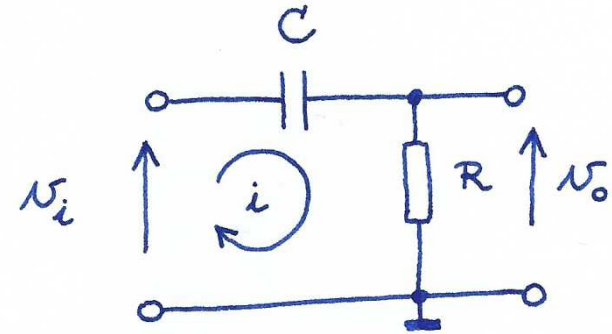

$$f_k = \frac{1}{2\pi RC}$$


Stel $R \cdot C = \tau$
(tijdconstante)

Alternatieve notatie:

$$f_k = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \tau}$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Voorbeeld

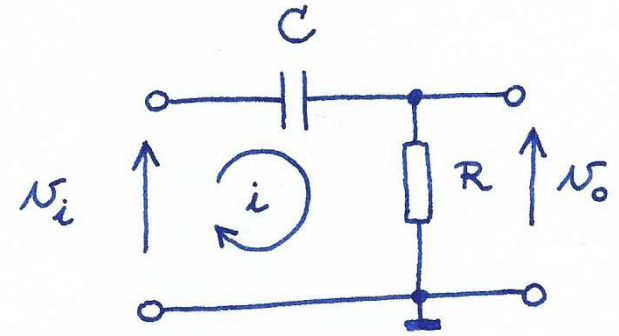


$$R = 330 \Omega \mid C = 470 \text{ nF}$$

$$f_k = \frac{1}{2 * \pi * R * C} = \frac{1}{2 * \pi * 330 * 470 * 10^{-9}}$$

$$f_k = 1026 \text{ Hz}$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Voorbeeld

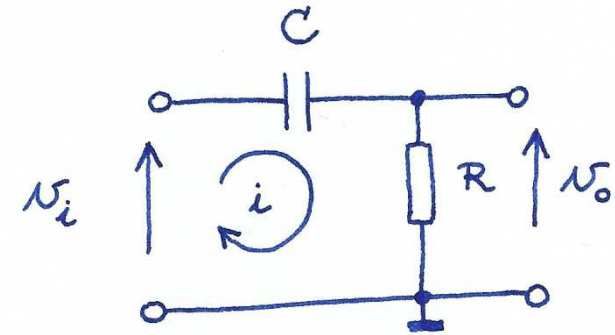

$$R = 330 \, \Omega \mid C = 470 \, \text{nF} \mid f = 100 \, \text{Hz}$$


$$A_v = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(2 * \pi * f * R * C)^2}}}$$

$$A_v = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(2 * \pi * 100 * 330 * 470 * 10^{-9})^2}}}$$

$$A_v = 0,097 \rightarrow 9,7\%$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Voorbeeld

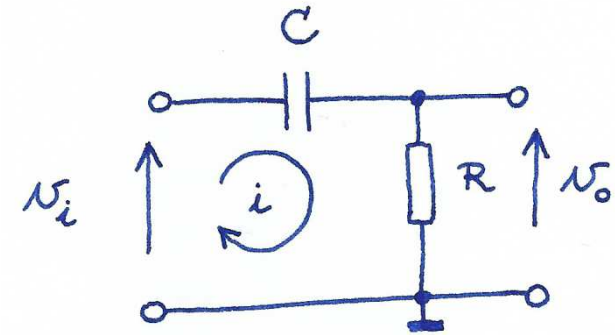

$$R = 330 \, \Omega \mid C = 470 \, \text{nF} \mid f = 10 \, 000 \, \text{Hz}$$


$$A_v = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(2 * \pi * f * R * C)^2}}}$$

$$A_v = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(2 * \pi * 10 \, 000 * 330 * 470 * 10^{-9})^2}}}$$

$$A_v = 0,995 \rightarrow 99,5\%$$

RC-HOOGDOORLAATFILTER

Frequentie-onderzoek

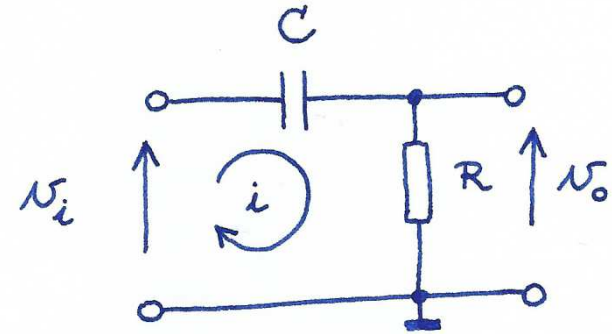

Voor een set van frequenties bepalen we:

- de spanningsversterking: A_v
- de fasehoek tussen IN en OUT: φ
- Dit resulteert in een **AMPLITUDEKARAKTERISTIEK** en een **FASEKARAKTERISTIEK**

HOE?

- rekenblad (Excel)
- Simulator **LTspice**



EINDE

CREATIE & VOICE-OVER

W. Van Wichelen

DATUM SCREENCAST

2021.01.15

DOELPUBLIEK

Industriële ICT

GEBRUIKTE SOFTWARE

iSpring Free Cam

DATUM PUBLICATIE

2021.01.18

LEERPLANDOELLEN

OO-2017-005/41/42/46