

# Elektriciteit tutorial

## RC-laagdoorlaatfilter

(complexe uitwerking)


W. Van Wichelen

# Wat gaan we in deze les leren?

- Opstellen van de **transfertoefunctie** van een gegeven **RC-filter**
- Bepalen van de **fasehoek**
- Bepalen van de **kantelfrequentie**
- We maken gebruik van de **complexe rekenkunde**


# RC-LAAGDOORLAATFILTER

## Schema

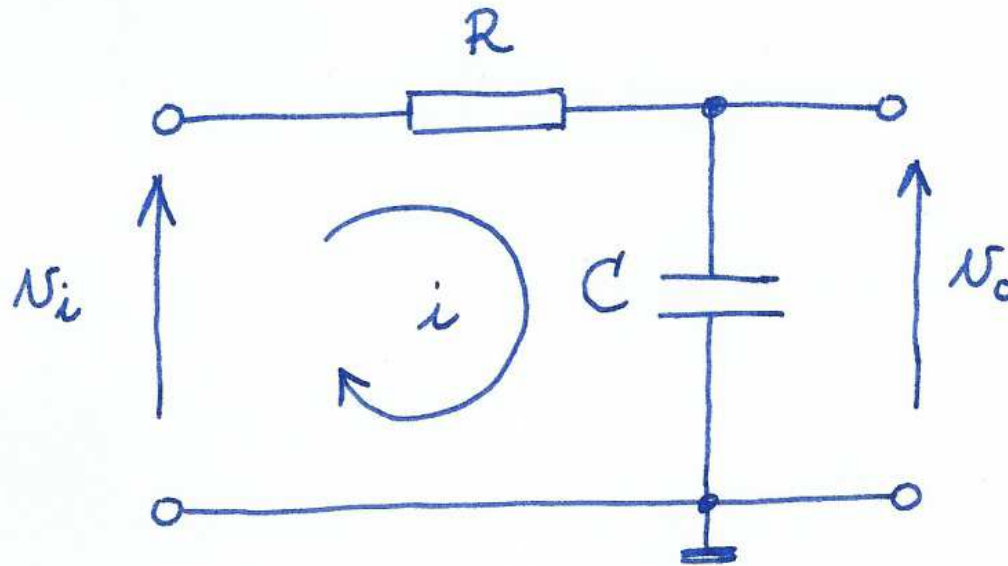


# RC-LAAGDOORLAATFILTER

## Principe

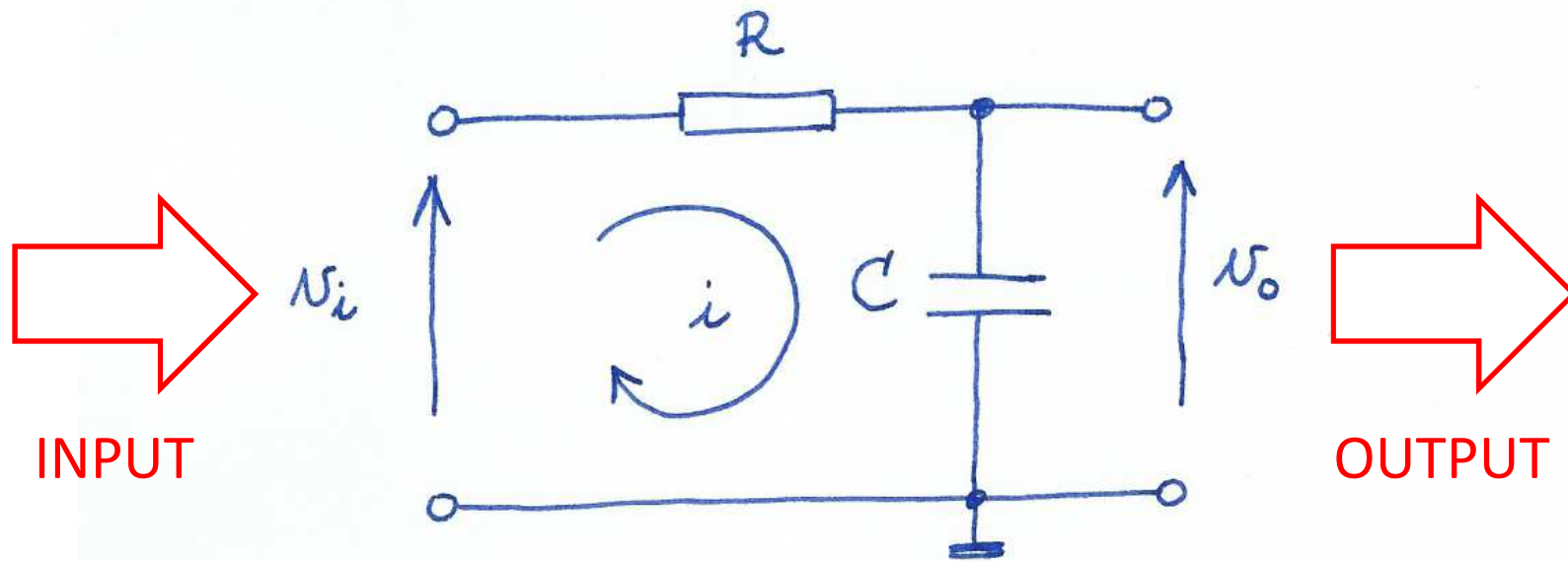

# RC-LAAGDOORLAATFILTER


Stroom

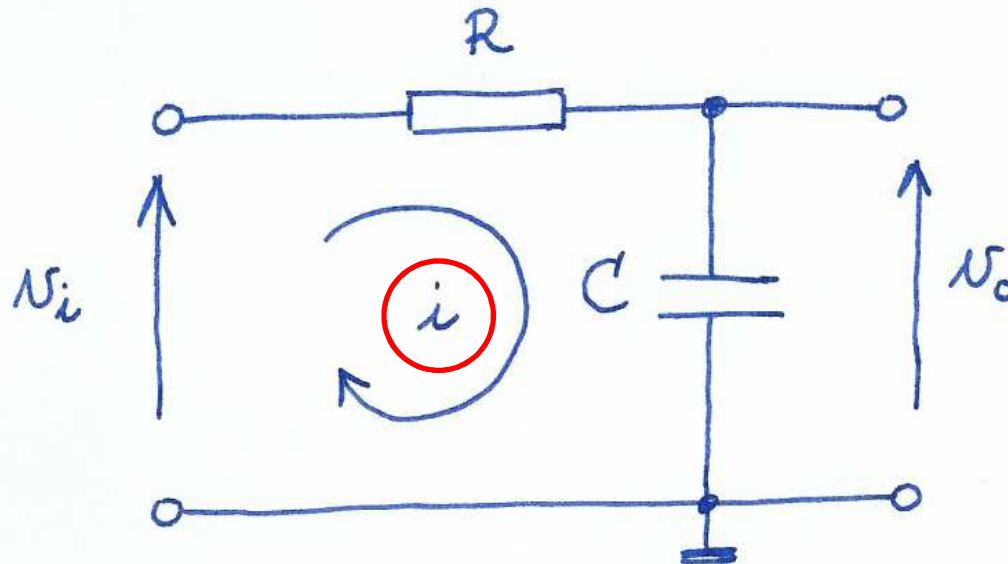

$$i = \frac{V_i}{R + \frac{1}{j\omega C}} \quad (1)$$

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Stroom

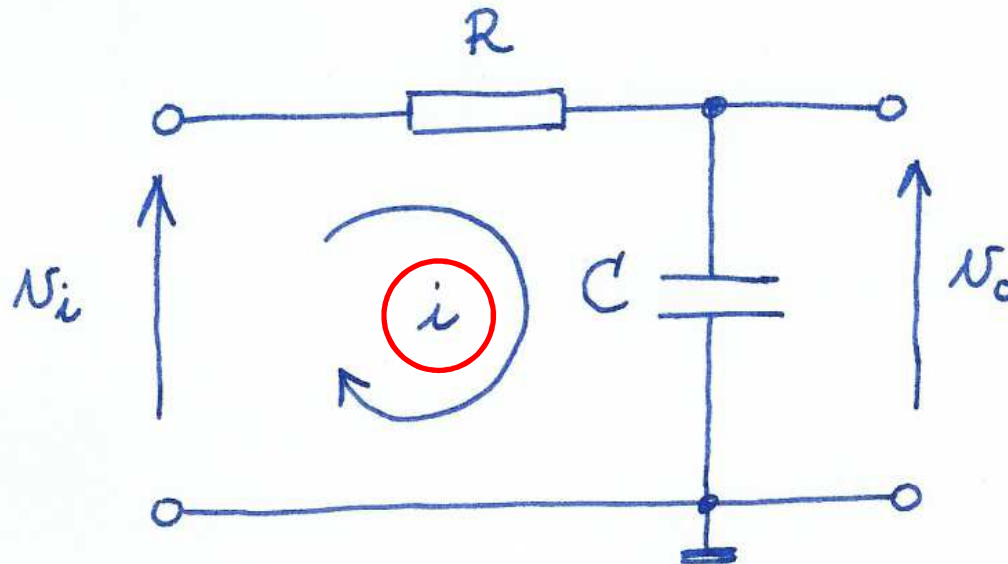


$$i = \frac{V_i}{R + \frac{1}{j\omega C}} \quad (1)$$

Complexe notatie voor  $X_c$

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Uitgangsspanning

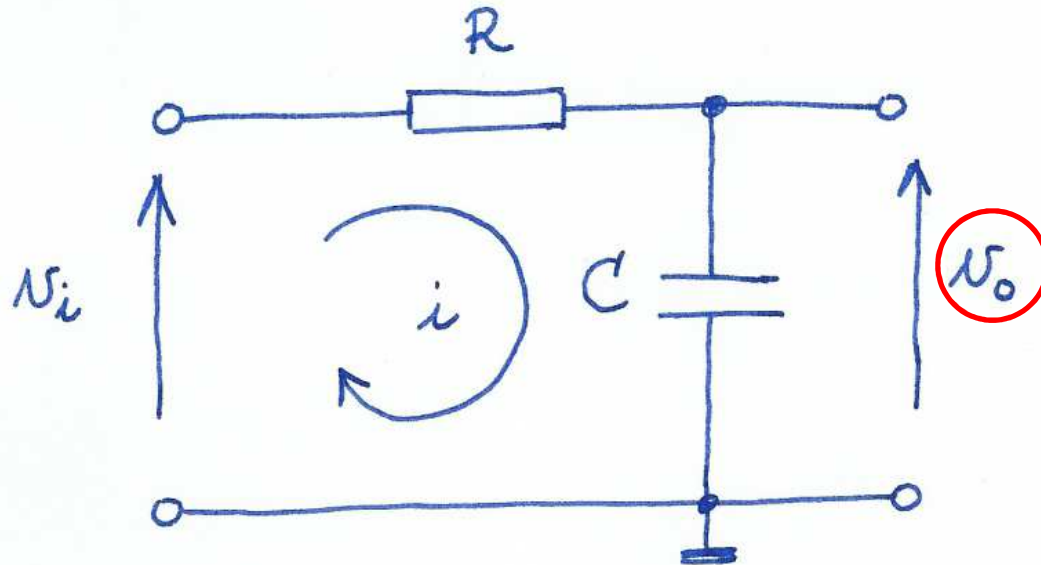

$$V_o = i \cdot \frac{1}{j\omega C} \quad (2)$$

Complexe notatie voor  $X_c$

# RC-LAAGDOORLAATFILTER


## Uitgangsspanning

$$i = \frac{V_i}{R + \frac{1}{j\omega C}} \quad (1)$$

$$V_o = i \cdot \frac{1}{j\omega C} \quad (2)$$

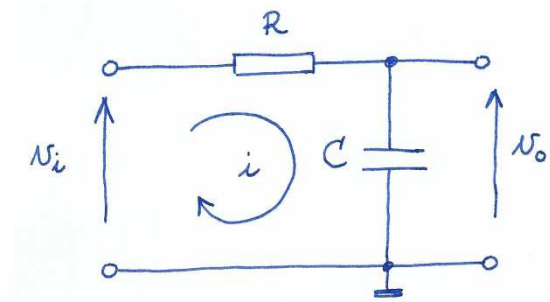(1) in (2) : **substitutie**


$$V_o = \frac{V_i}{R + \frac{1}{j\omega C}} \cdot \frac{1}{j\omega C}$$





# RC-LAAGDOORLAATFILTER

## Spanningsversterking ( $A_v$ )

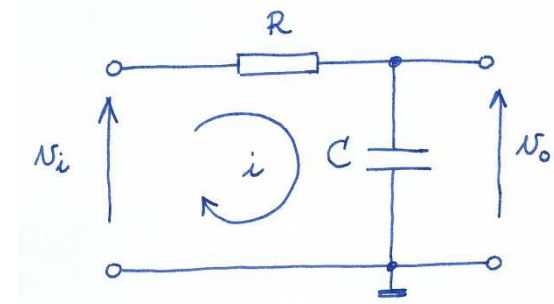

$$v_o = \frac{v_i}{R + \frac{1}{j\omega C}} \cdot \frac{1}{j\omega C}$$


Deel linkerlid en rechterlid door  $v_i$

# RC-LAAGDOORLAATFILTER
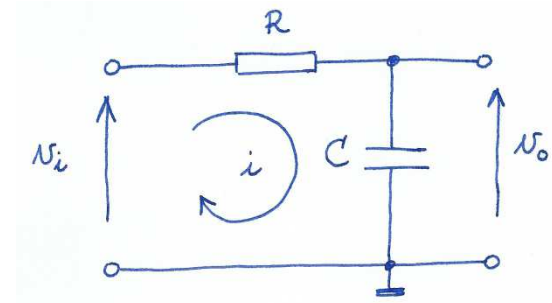
## Spanningsversterking ( $A_v$ )


$$V_o = \frac{V_i}{\left(R + \frac{1}{j\omega C}\right)} \cdot \frac{1}{j\omega C}$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{j\omega RC + 1}$$



# RC-LAAGDOORLAATFILTER

## Spanningsversterking ( $A_v$ )

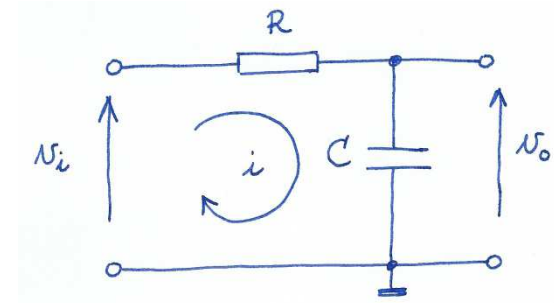

$$v_o = \frac{v_i}{\left(R + \frac{1}{j\omega C}\right)} \cdot \frac{1}{j\omega C}$$


$$\Leftrightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{j\omega RC + 1}$$

Spanningsversterking  $A_v$

**TRANSFERTFUNCTIE = OUTPUT/INPUT**

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

## Spanningsversterking ( $A_v$ )

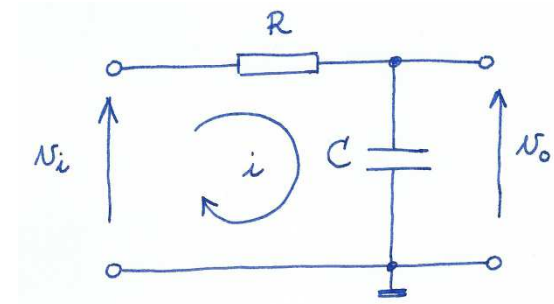


$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{j\omega RC + 1}$$

We herschikken de noemer

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

## Spanningsversterking ( $A_v$ )

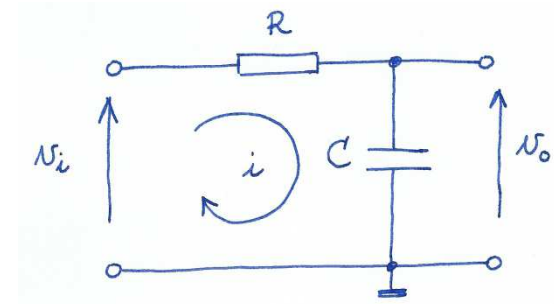


$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{j\omega RC + 1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{1 + \omega RC j}$$

'j' uit de noemer!

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Spanningsversterking ( $A_v$ )

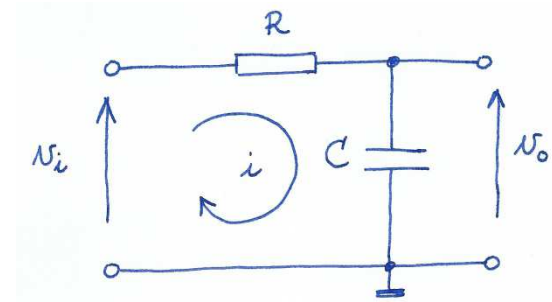

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{j\omega RC + 1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{\underbrace{1}_{\text{Reëel deel}} + \underbrace{j\omega RC}_{\text{Imaginair deel}}}$$


Reëel deel

Imaginair deel

Teller en noemer vermenigvuldigen met het 'complex toegevoegde':  
 $(a + bj) \cdot (a - bj) = a^2 + b^2$

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Spanningsversterking ( $A_v$ )

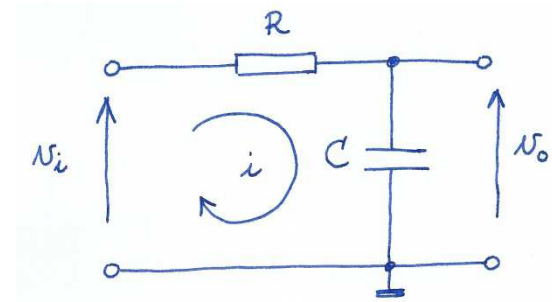

$$\Leftrightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{1 + \omega RC j}$$


$$\Leftrightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{1 - \omega RC j}{1^2 + (\omega RC)^2}$$

$a^2$        $b^2$

'j' is verdwenen  
uit de noemer!

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

## Spanningsversterking ( $A_v$ )

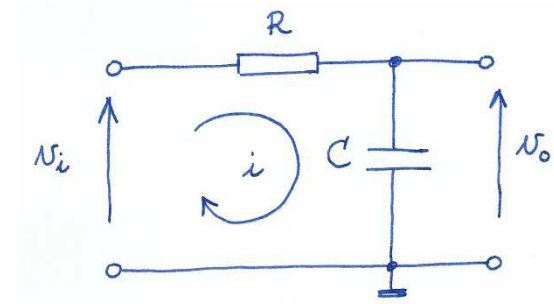

$$\Leftrightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{1 + \omega RC j}$$


$$\Leftrightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{1 - \omega RC j}{1^2 + (\omega RC)^2}$$

herschikken!



# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Spanningsversterking ( $A_v$ )

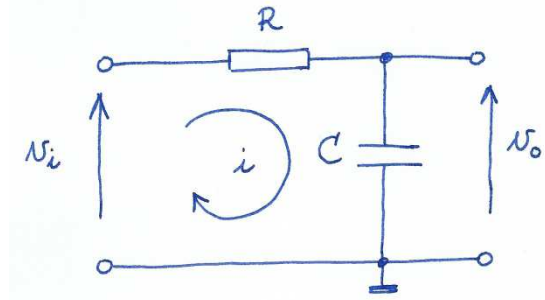

$$\Leftrightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{1 + \omega RC j}$$

$$\Leftrightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{1 - \omega RC j}{1^2 + (\omega RC)^2}$$


$$\Leftrightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{1 + (\omega RC)^2} - \frac{\omega RC}{1 + (\omega RC)^2} j$$

Reëel deel

Imaginair deel

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Modulus (grootte)  $A_v$

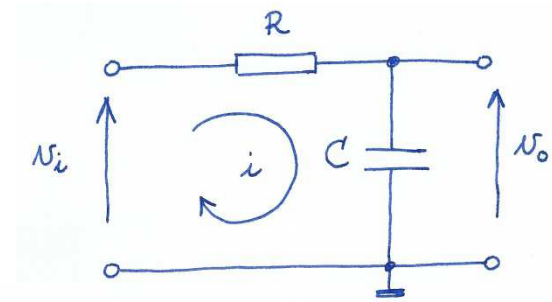


$$\Leftrightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{1+(wRC)^2} - \frac{wRC}{1+(wRC)^2} j$$

$$\left| \frac{v_o}{v_i} \right| = \sqrt{Re^2 + Im^2}$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{v_o}{v_i} \right| = \sqrt{\frac{1^2}{[1+(wRC)^2]^2} + \frac{(wRC)^2}{[1+(wRC)^2]^2}}$$

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Modulus (grootte)  $A_v$

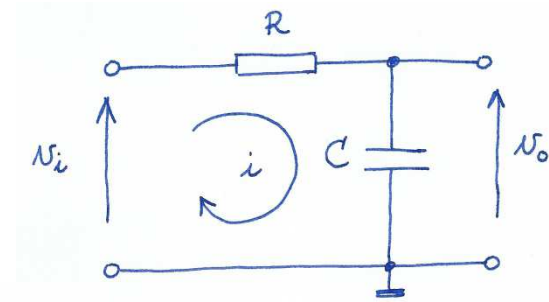

$$\Leftrightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{1+(wRC)^2} - \frac{wRC}{1+(wRC)^2} j$$


$$\left| \frac{v_o}{v_i} \right| = \sqrt{Re^2 + Im^2}$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{v_o}{v_i} \right| = \sqrt{\frac{1^2}{[1+(wRC)^2]^2} + \frac{(wRC)^2}{[1+(wRC)^2]^2}}$$

Op één noemer brengen!

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Modulus (grootte)  $A_v$

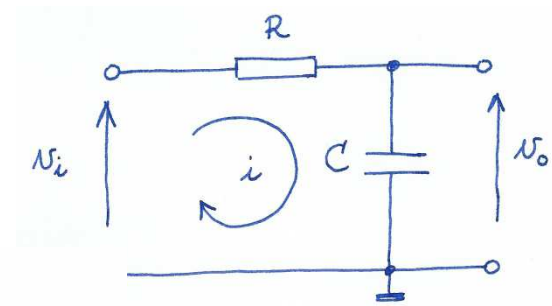

$$\left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \sqrt{Re^2 + Im^2}$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \sqrt{\frac{1^2}{[1 + (\omega RC)^2]^2} + \frac{(\omega RC)^2}{[1 + (\omega RC)^2]^2}}$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \sqrt{\frac{1 + (\omega RC)^2}{[1 + (\omega RC)^2]^2}}$$


van de vorm:  
 $A / A^2 = 1 / A$

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Modulus (grootte)  $A_v$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \sqrt{\frac{1 + (\omega RC)^2}{[1 + (\omega RC)^2]^2}}$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \sqrt{\frac{1}{1 + (\omega RC)^2}}$$

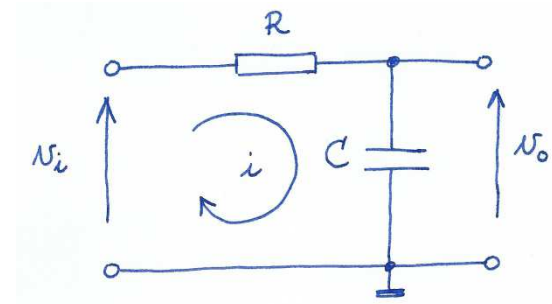


VKW van de teller /  
VKW van de noemer

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Modulus (grootte)  $A_v$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \sqrt{\frac{1}{1 + (\omega RC)^2}}$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

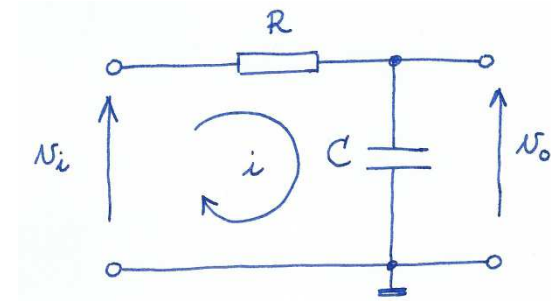


Finale uitdrukking voor de grootte van de spanningsversterking  $A_v$

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Fasehoek  $\varphi$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1 + (\omega RC)^2} - \frac{\omega RC}{1 + (\omega RC)^2} j$$
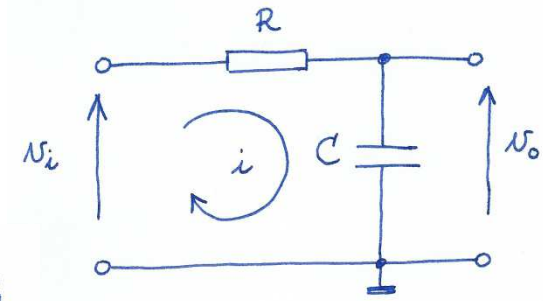
$$\varphi = \arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right)$$




# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Fasehoek  $\varphi$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1 + (\omega RC)^2} - \frac{\omega RC}{1 + (\omega RC)^2} j$$

$$\varphi = \text{Bgtg} \left( \frac{\text{Im}}{\text{Re}} \right)$$
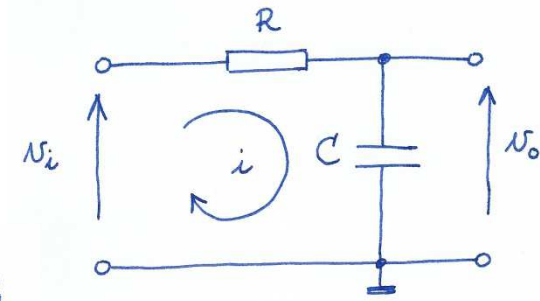
$$\Rightarrow \varphi = \text{Bgtg} \left( \frac{-\frac{\omega RC}{1 + (\omega RC)^2}}{\frac{1}{1 + (\omega RC)^2}} \right)$$






# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Fasehoek  $\varphi$

$$\varphi = \text{Bgtg} \left( \frac{\text{Im}}{\text{Re}} \right)$$

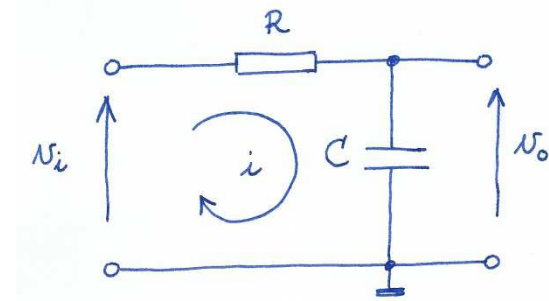
$$\Rightarrow \varphi = \text{Bgtg} \left( \frac{\frac{-\omega RC}{1 + (\omega RC)^2}}{\frac{1}{1 + (\omega RC)^2}} \right)$$



Teller en noemer  
vermenigvuldigen met  
' $1 + (\omega RC)^2$ '

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Fasehoek  $\varphi$

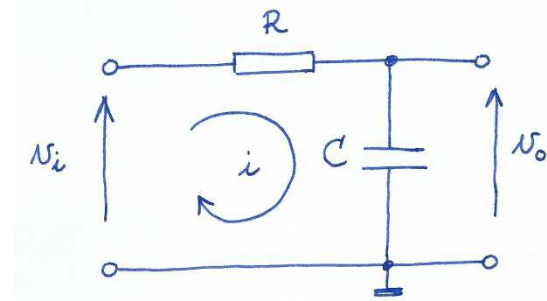

$$\varphi = \text{Bgtg} \left( \frac{\text{Im}}{\text{Re}} \right)$$

$$\Rightarrow \varphi = \text{Bgtg} \left( \frac{-\frac{\omega RC}{1 + (\omega RC)^2}}{\frac{1}{1 + (\omega RC)^2}} \right)$$

$$\Leftrightarrow \varphi = \text{Bgtg} (-\omega RC)$$


Finale uitdrukking  
voor de fasehoek  
tussen  $v_{in}$  en  $v_{out}$

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Kantelfrequentie  $f_k$

Kantelfrequentie :  $f_k$

$$\text{Stel } \left| \frac{U_o}{U_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,7 \quad (70\%)$$

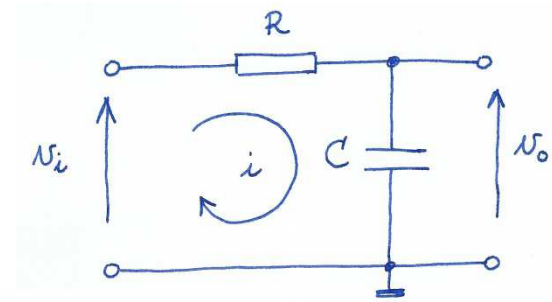


# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Kantelfrequentie  $f_k$

Kantelfrequentie :  $f_k$

$$\text{Stel } \left| \frac{v_o}{v_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,7 \quad (70\%)$$

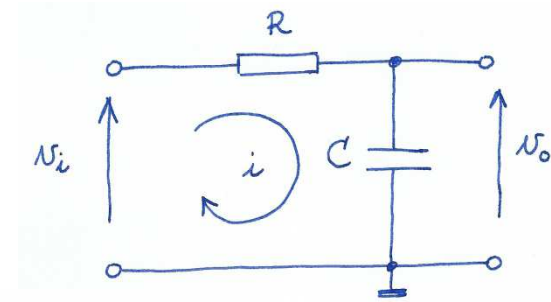Bepaal de frequentie waarbij 70% van deingangsspanning ( $V_{in}$ ) aan de uitgang ( $V_{out}$ ) verschijnt.



# RC-LAAGDOORLAATFILTER


Kantelfrequentie  $f_k$

Kantelfrequentie:  $f_k$

$$\text{Stel } \left| \frac{v_o}{v_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,7 \quad (70\%)$$

$$\rightarrow \frac{1}{\underbrace{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}_A} = \frac{1}{\underbrace{\sqrt{2}}_B}$$

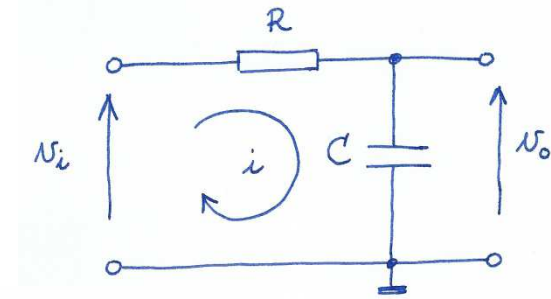Deze uitdrukking  
is enkel waar als  
 $A = B!$




# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Kantelfrequentie  $f_k$

$$\rightarrow \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

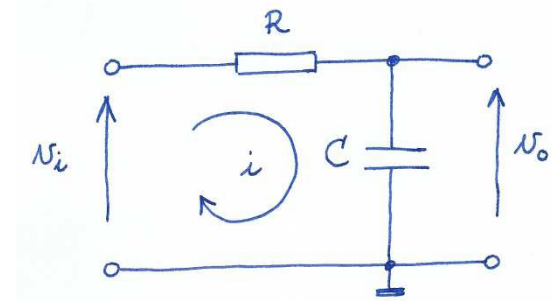
$$\Leftrightarrow \sqrt{1 + (\omega RC)^2} = \sqrt{2}$$



Linkerlid en  
rechterlid  
kwadrateren!

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Kantelfrequentie  $f_k$

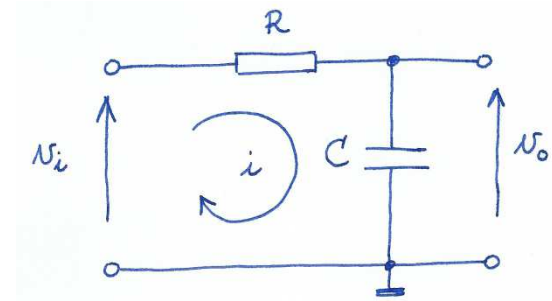

$$\rightarrow \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{1 + (\omega RC)^2} = \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow 1 + (\omega RC)^2 = 2$$

'1' overbrengen naar rechterlid

# RC-LAAGDOORLAATFILTER


Kantelfrequentie  $f_k$

$$\Leftrightarrow \sqrt{1 + (\omega RC)^2} = \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow 1 + (\omega RC)^2 = 2$$

$$\Leftrightarrow (\omega RC)^2 = 2 - 1$$

$$\Leftrightarrow \omega^2 (RC)^2 = 1$$

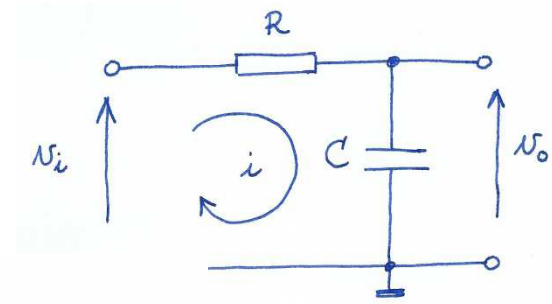



# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Kantelfrequentie  $f_k$


$$\Leftrightarrow \sqrt{1 + (\omega RC)^2} = \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow 1 + (\omega RC)^2 = 2$$

$$\Leftrightarrow (\omega RC)^2 = 2 - 1$$

$$\Leftrightarrow \omega^2 (RC)^2 = 1$$

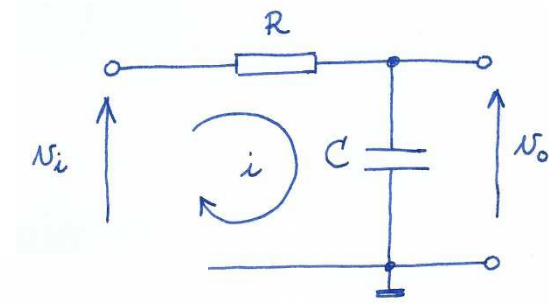Teller en noemer  
delen door ' $(RC)^2$ '




# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Kantelfrequentie  $f_k$

$$\Leftrightarrow (\omega RC)^2 = 2^2 - 1$$

$$\Leftrightarrow \omega^2 (RC)^2 = 1$$
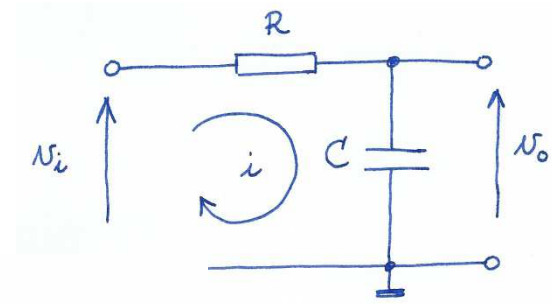
$$\Leftrightarrow \omega_c = \frac{1}{(RC)^2}$$



# RC-LAAGDOORLAATFILTER


Kantelfrequentie  $f_k$

$$\Leftrightarrow (\omega RC)^2 = 2^2 - 1$$

$$\Leftrightarrow \omega^2 (RC)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow \omega = \frac{1}{RC}$$

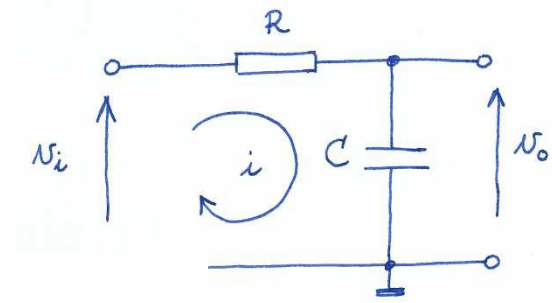Vierkantswortel van  
linkerlid en rechterlid



# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Kantelfrequentie  $f_k$


$$\Leftrightarrow (\omega RC)^2 = 2^2 - 1$$

$$\Leftrightarrow \omega^2 (RC)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow \omega^2 = \frac{1}{(RC)^2}$$


$$\Leftrightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{(RC)^2}} = \frac{1}{RC}$$

Vierkantswortel van teller en noemer

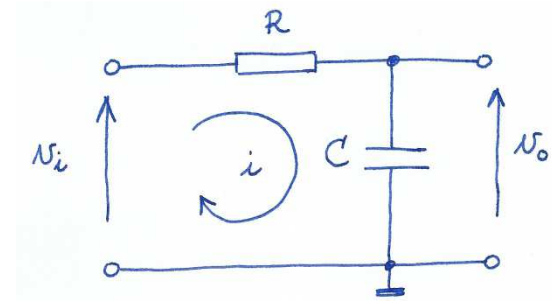

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Kantelfrequentie  $f_k$

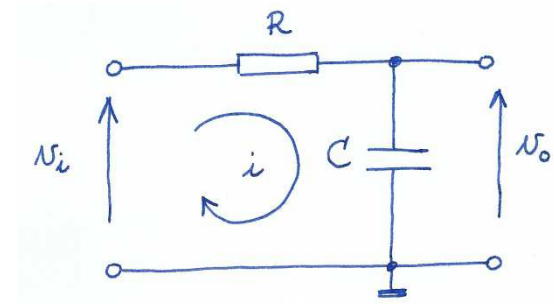

$$\Leftrightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{(RC)^2}} = \frac{1}{RC}$$


$$\Rightarrow 2\pi f_k = \frac{1}{RC}$$

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

$$\Leftrightarrow f_k = \frac{1}{2\pi RC}$$

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Kantelfrequentie  $f_k$

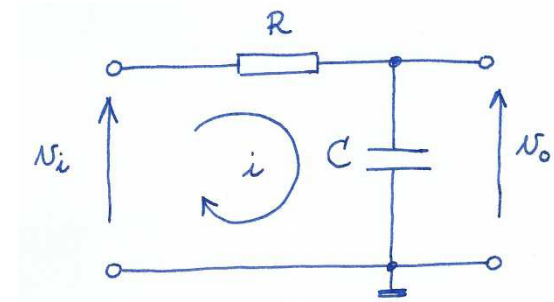

$$\Leftrightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{(RC)^2}} = \frac{1}{RC}$$

$$\Rightarrow 2\pi f_k = \frac{1}{RC}$$

$$\Leftrightarrow f_k = \frac{1}{2\pi RC}$$

Finale uitdrukking  
voor de kantelfrequentie  $f_k$


# RC-LAAGDOORLAATFILTER

Tijdconstante  $\tau$

$$\Rightarrow 2\pi f_k = \frac{1}{RC}$$

$$\Leftrightarrow f_k = \frac{1}{2\pi RC}$$

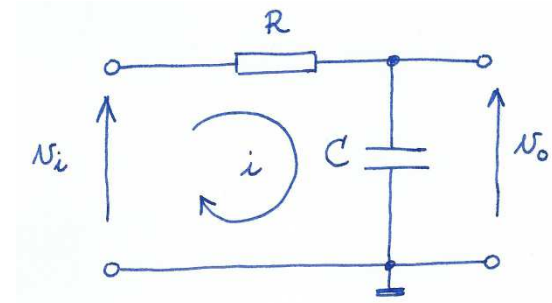Stel  $R \cdot C = \tau$   
(tijdconstante)




Alternatieve notatie:

$$f_k = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \tau}$$

# RC-LAAGDOORLAATFILTER

## Frequentie-onderzoek

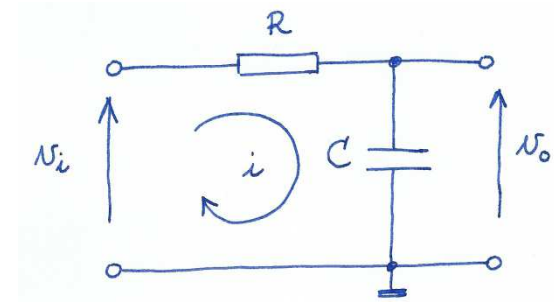

Voor een set van frequenties bepalen we:

- de spanningsversterking:  $A_v$
- de fasehoek tussen IN en OUT:  $\varphi$
- Dit resulteert in een **AMPLITUDEKARAKTERISTIEK** en een **FASEKARAKTERISTIEK**

HOE?

Hiervoor gaan we gebruik maken van een rekenblad (Excel).

Onderwerp voor een volgende tutorial!





**EINDE**

CREATIE & VOICE-OVER

**W. Van Wichelen**

DATUM SCREENCAST

**2021.01.04**

DOELPUBLIEK

**Industriële ICT**

GEBRUIKTE SOFTWARE

**iSpring Free Cam**

DATUM PUBLICATIE

**2021.01.04**

LEERPLANDOELLEN

**OO-2017-005/41/42/46**